

Lab04-2

CPU设计—控制器

Ma De (马德)

made@zju.edu.cn

2025

College of Computer Science, Zhejiang University

Course Outline

- 一、实验目的
- 二、实验环境
- 三、实验目标及任务

实验目的

1. 运用寄存器传输控制技术
2. 掌握CPU的核心：指令执行过程与控制流关系
3. 设计控制器
4. 学习测试方案的设计
5. 学习测试程序的设计

实验环境

□ 实验设备

1. 计算机（Intel Core i5以上，4GB内存以上）系统
2. NEXYS A7开发板
3. VIVADO 2017.4及以上开发工具

□ 材料

无

实验目标及任务


- **目标：**熟悉RISC-V RV32I的指令特点，了解控制器的原理，设计并测试控制器
- **任务一·：**用硬件描述语言设计实现控制器
 - ▣ 根据Exp04-1数据通路及指令编码完成控制信号真值表
 - ▣ 此实验在Exp04-1的基础上完成，替换Exp04-1的控制器核
- **任务二·：**设计控制器测试方案并完成测试
 - ▣ OP译码测试：R-格式、访存指令、分支指令，转移指令
 - ▣ 运算控制测试：Function译码测试

RISC-V RV32I控制器的原理介绍

CPU organization

□ Digital circuit

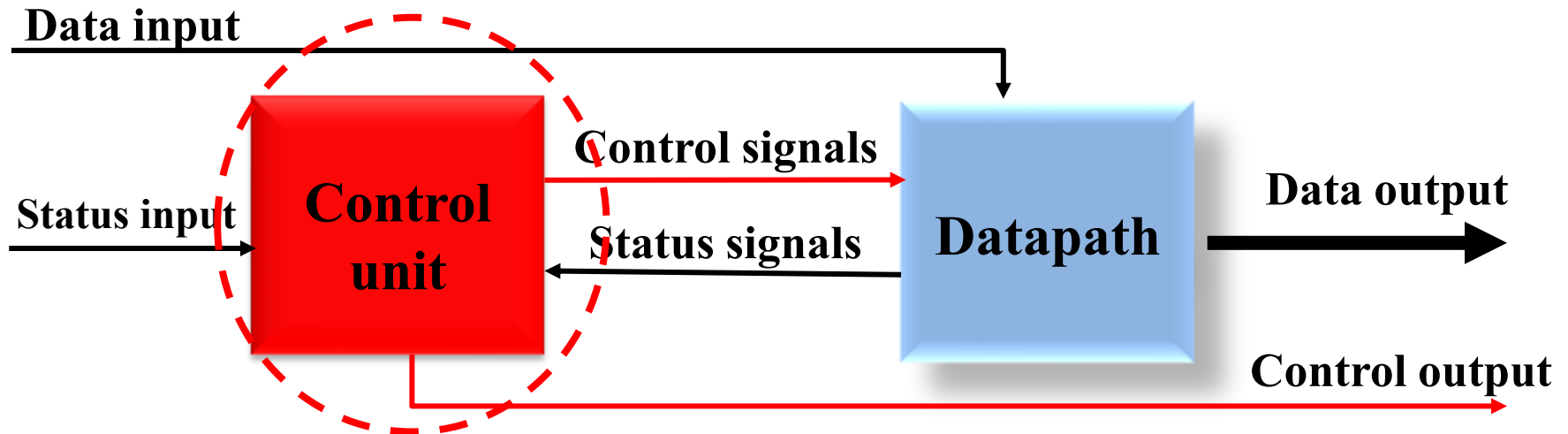
- General circuits that controls logical event with logical gates -
-Hardware



□ Computer organization

- Special circuits that processes logical action with instructions
-Software


Control unit

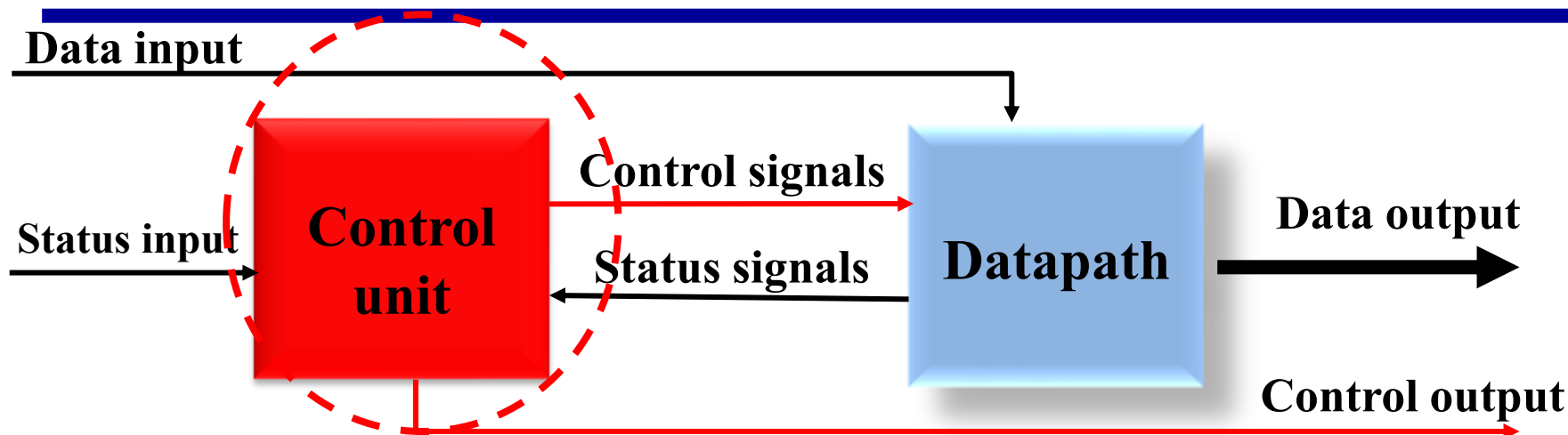


□ 控制单元

- 控制单元作为处理器的一部分，用以告诉数据通路需要做什么。包含了取指单元（PC及地址计算单元）、译码单元、控制单元（时序信号形成及微操作控制信号形成电路）、中断等


控制对象：数据通路结构

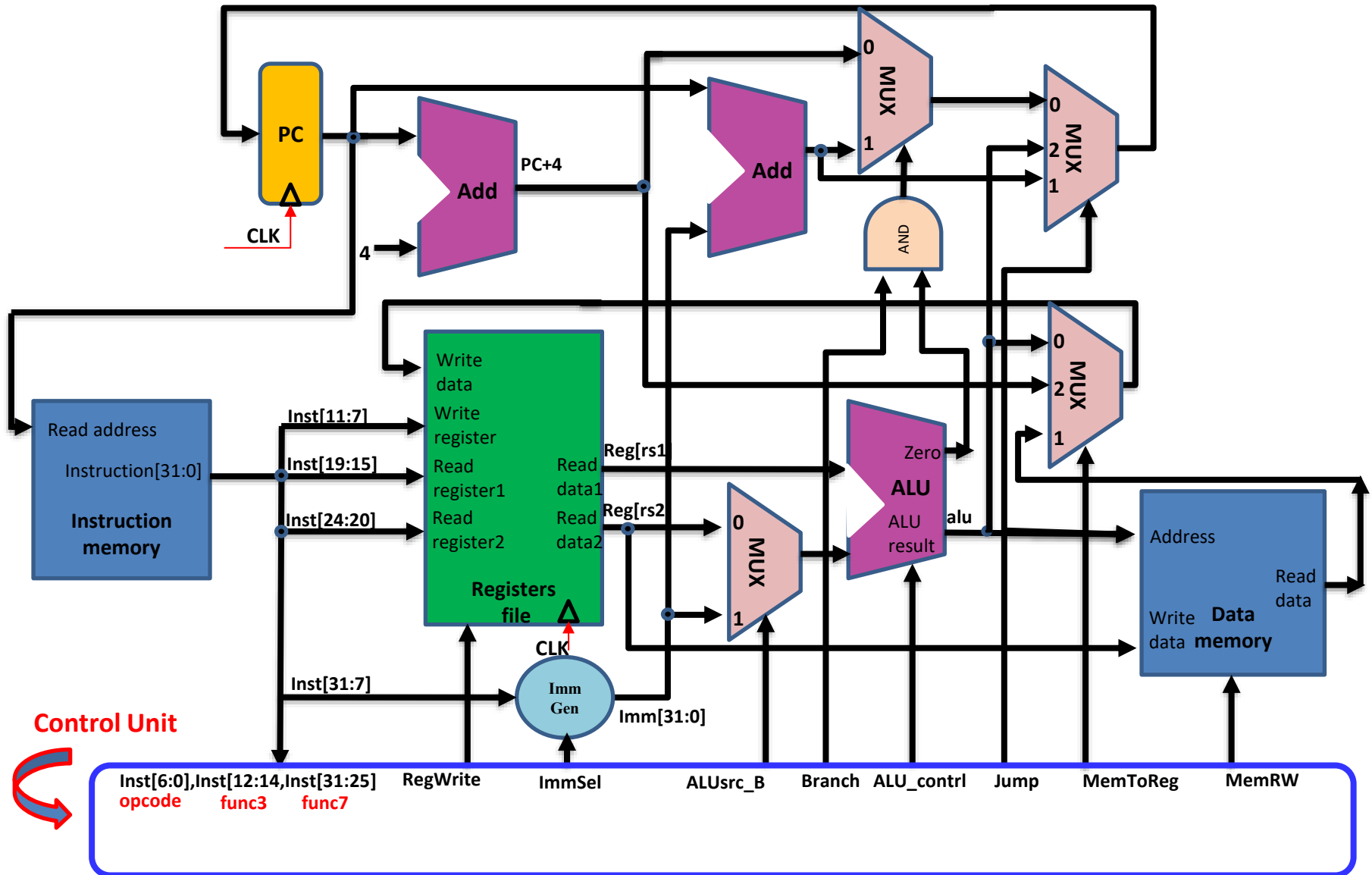


Control unit--add

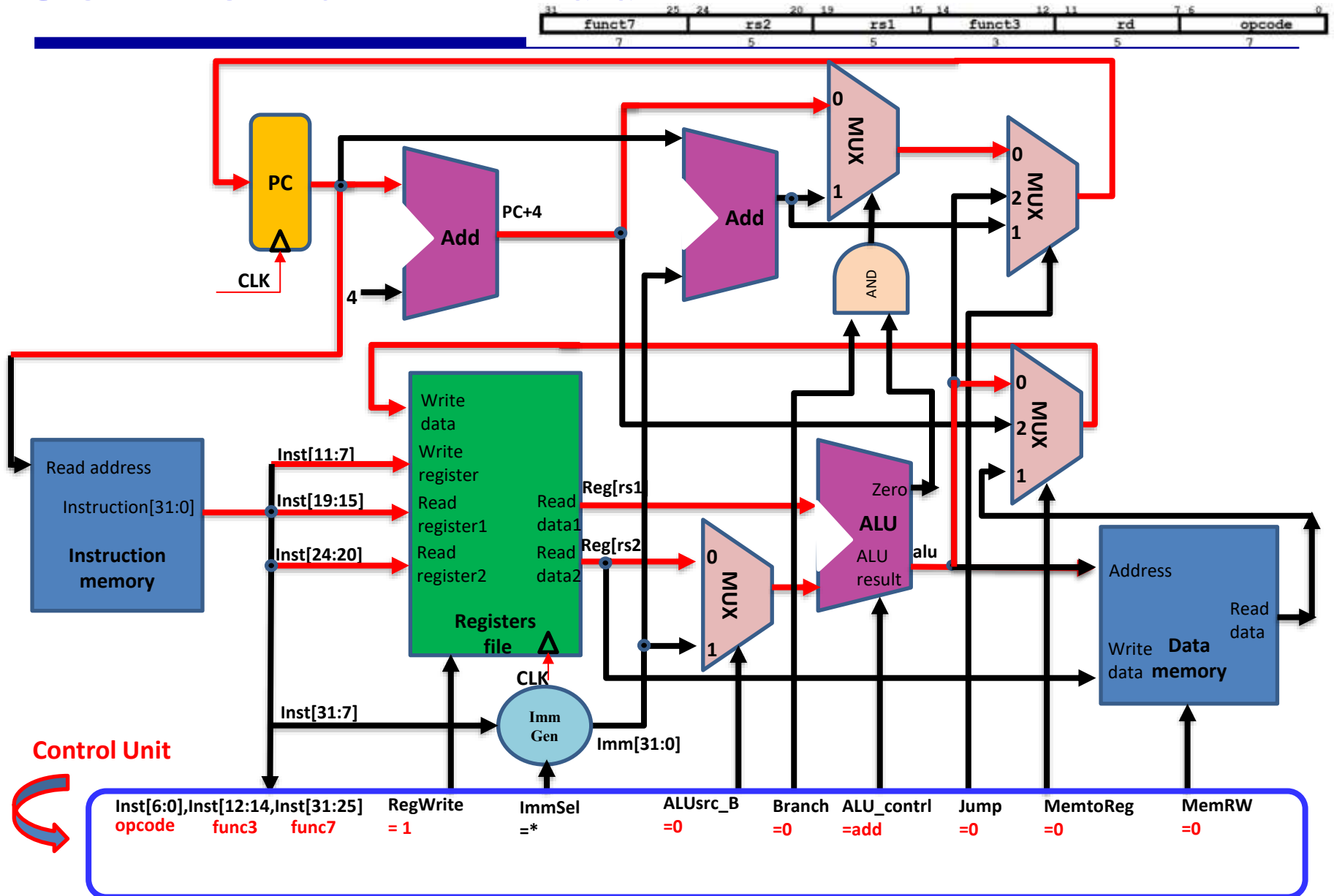


Control unit--sw

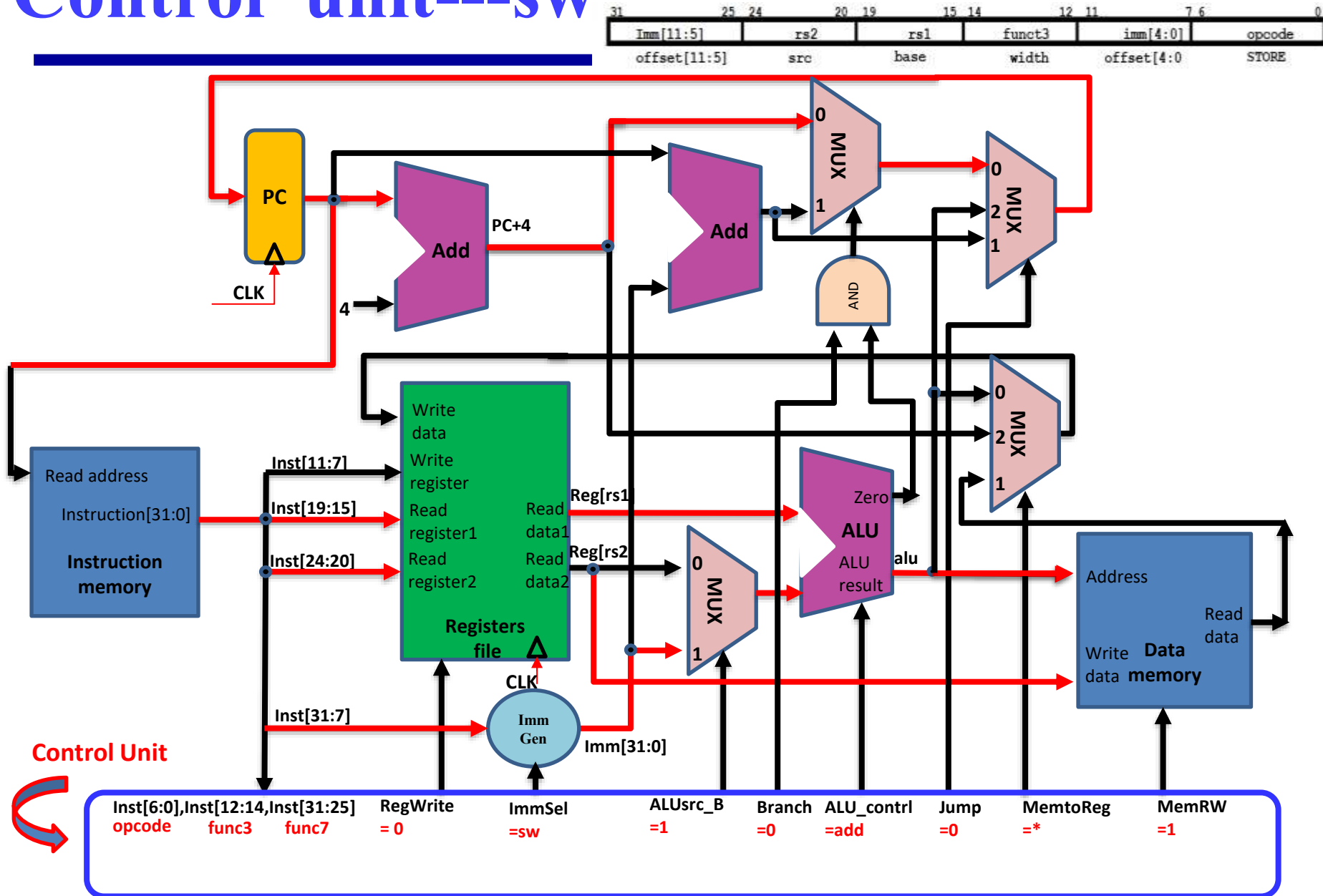


Control unit--lw

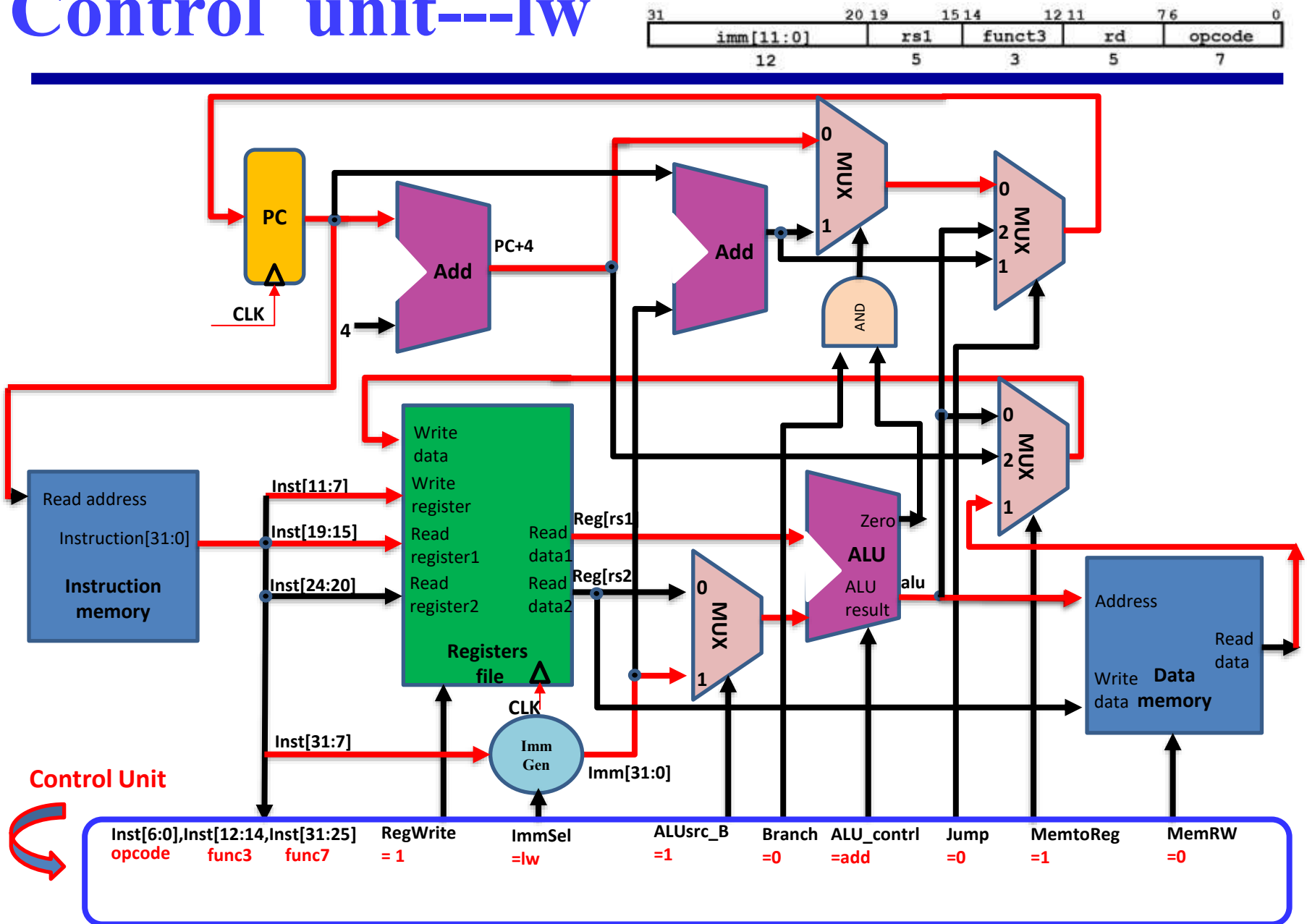

Control unit--beq

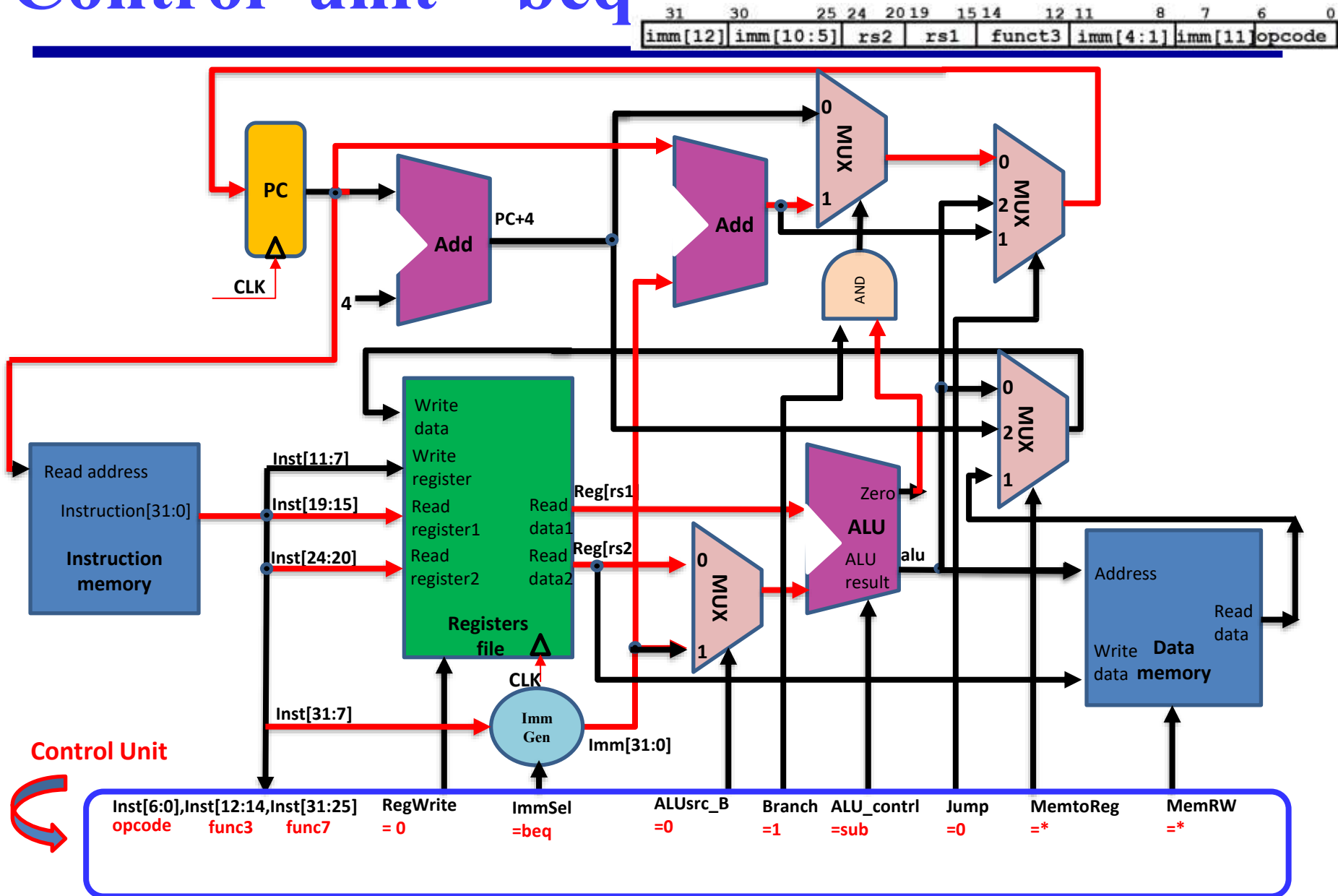


Control unit--jal

 

jal rd, immediate

rd = pc+4

pc ← pc + immediate

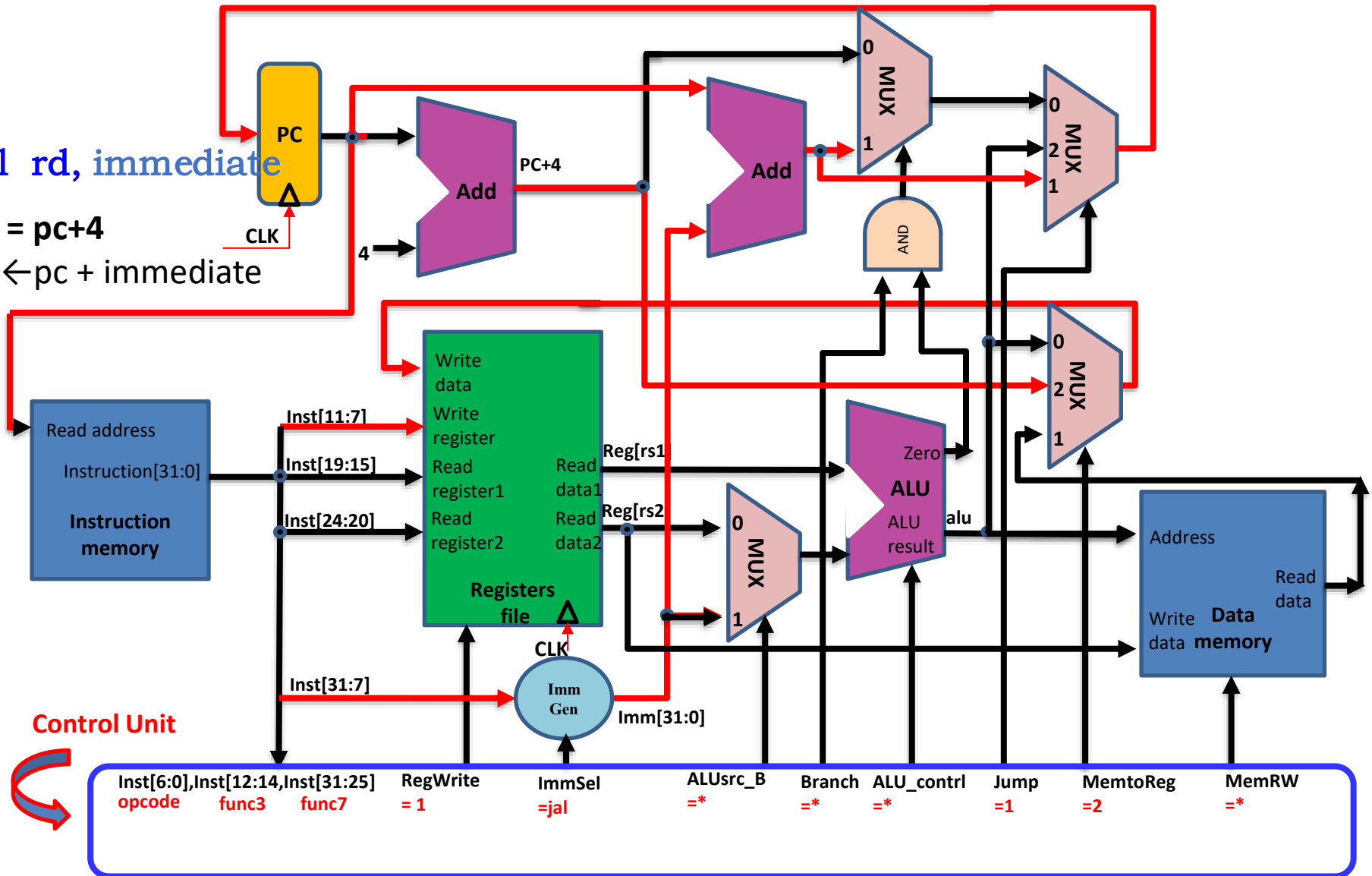

控制信号定义

□ 通路 & 操作控制


| 信号 | 源数目 | 功能定义 | 赋值0时动作 | 赋值1时动作 | 赋值2时动作 |
|-------------|---------|-------------|----------------|------------------------|--------|
| ALUSrc_B | 2 | ALU端口B输入选择 | 选择源操作数寄存器2数据 | 选择32位立即数（符号扩展后） | - |
| MemToReg | 3 | 寄存器写入数据选择 | 选择ALU输出 | 选择存储器数据 | 选择PC+4 |
| Branch | 2 | Beq指令目标地址选择 | 选择PC+4地址 | 选择转移目的地址PC+imm（zero=1） | - |
| Jump | 3 | J指令目标地址选择 | 由Branch决定输出 | 选择跳转目标地址PC+imm（JAL） | - |
| RegWrite | - | 寄存器写控制 | 禁止寄存器写 | 使能寄存器写 | - |
| MemRW | - | 存储器读写控制 | 存储器读使能，存储器写禁止 | 存储器写使能，存储器读禁止 | - |
| ALU_Control | 000-111 | 3位ALU操作控制 | 参考表ALU_Control | | |
| ImmSel | 000-111 | 3位立即数组合控制 | 参考表ImmSel | | |

主控制器信号真值表


| Inst[31:0] | Banch | Jump | ImmSel | ALUSrc_B | ALU_Control | MemRW | RegWrite | MemtoReg |
|---------------------|-------|------|--------|----------|-------------|-------|----------|----------|
| add | 0 | 0 | * | Reg | Add | Read | 1 | ALU |
| sub | 0 | 0 | * | Reg | Sub | Read | 1 | ALU |
| (R-R Op) | 0 | 0 | * | Reg | (Op) | Read | 1 | ALU |
| addi | 0 | 0 | I | Imm | Add | Read | 1 | ALU |
| lw | 0 | 0 | I | Imm | Add | Read | 1 | Mem |
| sw | 0 | 0 | S | Imm | Add | Write | 0 | * |
| beq | 0 | 0 | B | Reg | Sub | Read | 0 | * |
| beq | 1 | 0 | B | Reg | sub | Read | 0 | * |
| jal | 0 | 1 | J | Imm | * | Read | 1 | PC+4 |
| lui | 0 | 0 | U | Imm | Add | Read | 1 | ALU |

ImmSel


I-Format

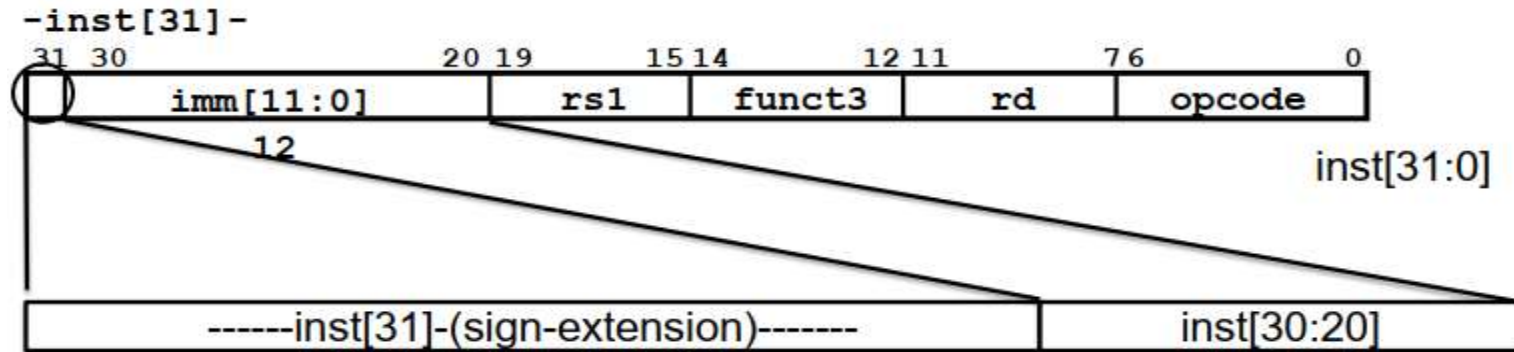


S-Format

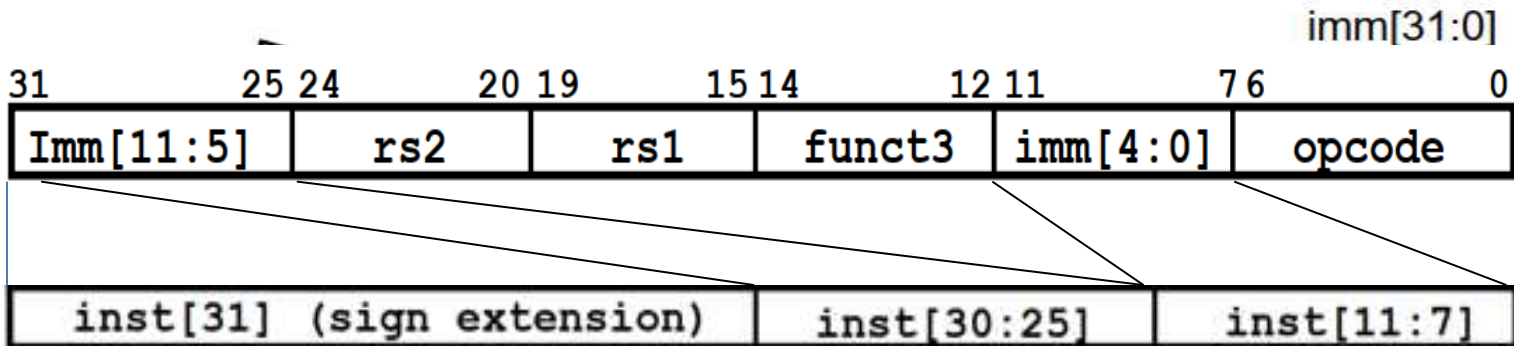


B-Format

 

ImmSel

 

U-Format

 

J-Format



ImmSel

| Instruction type | Instruction opcode[6:0] | Instruction operation | (sign-extend)immediate | Imm Sel |
|------------------|-------------------------|--|--|---------|
| I-type | 0000011 | Lw;lbu;lh; lb;lhu | (sign-extend) instr[31:20] | 00 |
| | 0010011 | Addi;slti;slti u;xori;ori;a ndi; | | |
| | 1100111 | jalr | | |
| S-type | 0100011 | Sw;sb;sh | (sign-extend) instr[31:25],[11:7] | 01 |
| B-type | 1100011 | Beq;bne;blt ;bge;bltu;b geu | (sign-extend) instr[31],[7],[30:25],[11:8], 1'b0 | 10 |
| J-type | 1101111 | jal | (sign-extend) instr[31],[19:12],[20],[30:21],1 'b0 | 11 |
| 2025/10/30 | | | Chapter 6 | 19 |

RV32I---encode

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|-----|--|-----|--|---------|--|-------------|----------|---------|-------------|-------|-----------|-----|---------|---------|------|
| imm[31:12] | | | | rd | | 0110111 | | LUI | inst[30] | | inst[14:12] | | inst[6:2] | | | | |
| imm[31:12] | | | | rd | | 0010111 | | AUIPC | | | | | | | | | |
| imm[20:10:11:19:12] | | | | rd | | 1101111 | | JAL | | | | | | | | | |
| imm[11:0] | | rs1 | | 000 | | rd | | 1100111 | JALR | 0000000 | shamt | rs1 | 001 | rd | 0010011 | SLLI | |
| imm[12:10:5] | | rs2 | | rs1 | | 000 | | imm[4:1:11] | 1100011 | BEQ | 0000000 | shamt | rs1 | 101 | rd | 0010011 | SRLI |
| imm[12:10:5] | | rs2 | | rs1 | | 001 | | imm[4:1:11] | 1100011 | BNE | 0100000 | shamt | rs1 | 101 | rd | 0010011 | SRAI |
| imm[12:10:5] | | rs2 | | rs1 | | 100 | | imm[4:1:11] | 1100011 | BLT | 0000000 | rs2 | rs1 | 000 | rd | 0110011 | ADD |
| imm[12:10:5] | | rs2 | | rs1 | | 101 | | imm[4:1:11] | 1100011 | BGE | 0100000 | rs2 | rs1 | 000 | rd | 0110011 | SUB |
| imm[12:10:5] | | rs2 | | rs1 | | 110 | | imm[4:1:11] | 1100011 | BLTU | 0000000 | rs2 | rs1 | 001 | rd | 0110011 | SLL |
| imm[12:10:5] | | rs2 | | rs1 | | 111 | | imm[4:1:11] | 1100011 | BGEU | 0000000 | rs2 | rs1 | 001 | rd | 0110011 | SLL |
| imm[11:0] | | rs1 | | 000 | | rd | | 0000011 | LB | 0000000 | rs2 | rs1 | 010 | rd | 0110011 | SLT | |
| imm[11:0] | | rs1 | | 001 | | rd | | 0000011 | LH | 0000000 | rs2 | rs1 | 011 | rd | 0110011 | SLTU | |
| imm[11:0] | | rs1 | | 010 | | rd | | 0000011 | LW | 0000000 | rs2 | rs1 | 100 | rd | 0110011 | XOR | |
| imm[11:0] | | rs1 | | 100 | | rd | | 0000011 | LBU | 0000000 | rs2 | rs1 | 101 | rd | 0110011 | SRL | |
| imm[11:0] | | rs1 | | 101 | | rd | | 0000011 | LHU | 0100000 | rs2 | rs1 | 101 | rd | 0110011 | SRA | |
| imm[11:5] | | rs2 | | rs1 | | 000 | | imm[4:0] | 0100011 | SB | 0000000 | rs2 | rs1 | 110 | rd | 0110011 | OR |
| imm[11:5] | | rs2 | | rs1 | | 001 | | imm[4:0] | 0100011 | SH | 0000000 | rs2 | rs1 | 111 | rd | 0110011 | AND |
| imm[11:5] | | rs2 | | rs1 | | 010 | | imm[4:0] | 0100011 | SW | 0000000 | rs2 | rs1 | | rd | 0110011 | |
| imm[11:0] | | rs1 | | 000 | | rd | | 0010011 | ADDI | | | | | | | | |
| imm[11:0] | | rs1 | | 010 | | rd | | 0010011 | SLTI | | | | | | | | |
| imm[11:0] | | rs1 | | 011 | | rd | | 0010011 | SLTIU | | | | | | | | |
| imm[11:0] | | rs1 | | 100 | | rd | | 0010011 | XORI | | | | | | | | |
| imm[11:0] | | rs1 | | 110 | | rd | | 0010011 | ORI | | | | | | | | |
| imm[11:0] | | rs1 | | 111 | | rd | | 0010011 | ANDI | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Instruction type encoded using only 9 bits
inst[30],inst[14:12], inst[6:2]

| | | | | | | | |
|--------------|------|------|-------|-----|-------|---------|-----------|
| 0000 | pred | succ | 00000 | 000 | 00000 | 0001111 | I fence |
| 0000 | 0000 | 0000 | 00000 | 001 | 00000 | 0001111 | I fence.i |
| 000000000000 | | | 00000 | 000 | 00000 | 1110011 | I ecall |
| 000000000001 | | | 00000 | 000 | 00000 | 1110011 | I ebreak |
| csr | | | rs1 | 001 | rd | 1110011 | I csrsw |
| csr | | | rs1 | 010 | rd | 1110011 | I csrrs |
| csr | | | rs1 | 011 | rd | 1110011 | I csrrc |
| csr | | | zimm | 101 | rd | 1110011 | I csrrwi |
| csr | | | zimm | 110 | rd | 1110011 | I csrrsi |
| csr | | | zimm | 111 | rd | 1110011 | I csrrci |

特殊指令本实验暂不做考虑

RV32I---decode

| Instruction opcode | op | Instruction operation | Funct 3 | Funct7 | ALUop | Desired ALU action | ALUControl |
|--------------------|---------|-----------------------|---------|---------|-------|--------------------|------------|
| R-type | 0110011 | add | 000 | 0000000 | 10 | add | 010 |
| | | sub | 000 | 0100000 | | sub | 110 |
| | | sll | 001 | 0000000 | | sll | - |
| | | slt | 010 | 0000000 | | slt | 111 |
| | | sltu | 011 | 0000000 | | sltu | - |
| | | xor | 100 | 0000000 | | xor | 011 |
| | | srl | 101 | 0000000 | | srl | 101 |
| | | sra | 101 | 0100000 | | sra | - |
| | | or | 110 | 0000000 | | or | 001 |
| | | and | 111 | 0000000 | | and | 000 |

RV32I---decode

| Instruction opcode | op | Instruction operation | Funct 3 | Funct7 | ALUop | Desired ALU action | ALUControl |
|--------------------|---------|-----------------------|---------|--------|-------|--------------------|------------|
| S-Type | 0100011 | sb | 000 | - | 00 | add | 010 |
| | | sh | 001 | - | | add | 010 |
| | | sw | 010 | - | | add | 010 |
| Instruction opcode | op | Instruction operation | Funct 3 | Funct7 | ALUop | Desired ALU action | ALUControl |
| B-Type | 1100011 | Beq | 000 | - | 01 | sub | 110 |
| | | Bne | 001 | - | | sub | 110 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

RV32I---decode

| Instruction opcode | op | Instruction operation | Funct 3 | Funct7 | ALUop | Desired ALU action | ALUControl |
|--------------------|---------|-----------------------|---------|--------|-------|--------------------|------------|
| U-Type | 0110111 | lui | - | - | - | -- | - |
| | 0010111 | auipc | - | - | | - | - |
| Instruction opcode | op | Instruction operation | Funct 3 | Funct7 | ALUop | Desired ALU action | ALUControl |
| J-Type | 1101111 | jal | - | - | - | - | - |


RV32I---decode

| Instruction opcode | op | Instruction operation | Funct 3 | Funct7 | ALUop | Desired ALU action | ALUControl |
|--------------------|---------|-----------------------|---------|--------|-------|--------------------|------------|
| I-Type | 0000011 | Lb | - | - | 00 | add | 010 |
| | | Lh | - | - | | add | 010 |
| | | Lw | 010 | - | | add | 010 |
| | | Lbu | - | - | | add | 010 |
| | | lhu | - | - | | add | 010 |
| | | | | | | | |

RV32I---decode

| Instruction opcode | op | Instruction operation | Funct 3 | Funct7 | ALUop | Desired ALU action | ALUControl |
|--------------------|---------|-----------------------|---------|---------|-------|--------------------|------------|
| I-Type | 0010011 | addi | 000 | - | 11 | add | 010 |
| | | slti | 010 | - | | slt | 111 |
| | | sltiu | 011 | - | | sltu | - |
| | | xori | 100 | - | | xor | 011 |
| | | ori | 110 | - | | or | 001 |
| | | andi | 111 | - | | and | 000 |
| | | slli | 001 | 0000000 | | sll | - |
| | | srli | 101 | 0000000 | | srl | 101 |
| | | srai | 101 | 0100000 | | sra | - |

ALU操作译码----多级译码

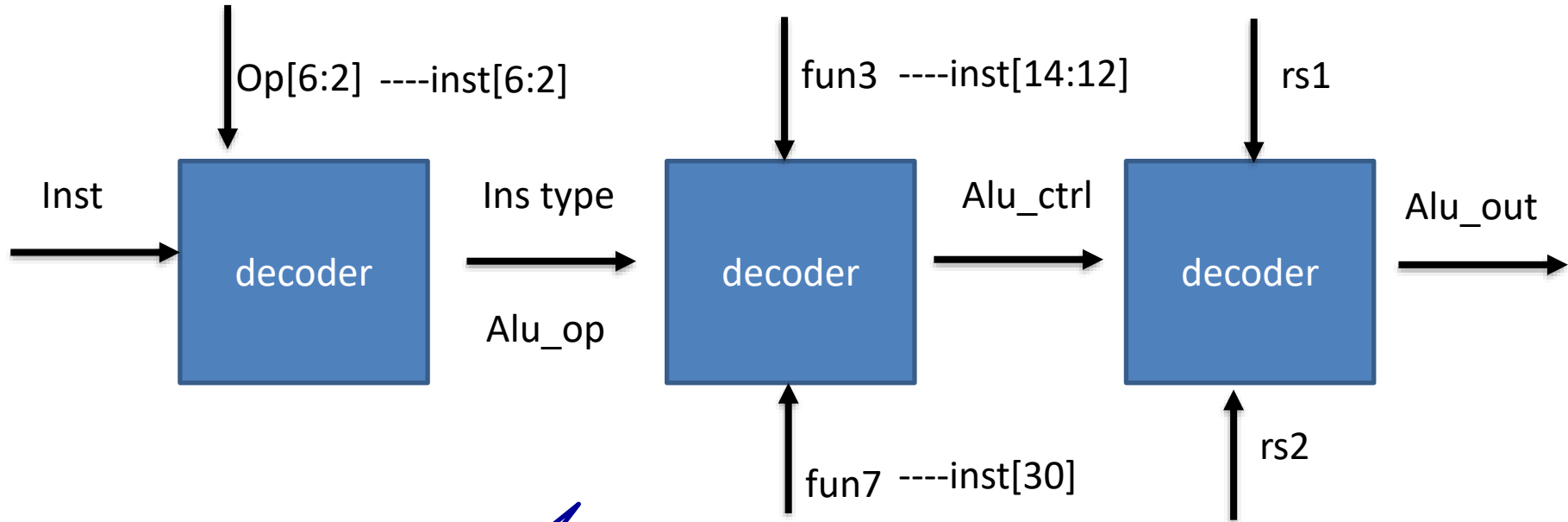

一级译码如何实现，优缺点如何？

CPU部件之控制器接口：SCPU_ctrl

□ SCPU_ctrl


- CPU主要部件之一
- 寄存器传输控制者：编码转换成命令

□ 基本功能

- 微控制控制
- 数据传输通道控制
- 时序控制：单周期时序在那里？

□ 接口要求- SCPU_ctrl

- 控制器接口信号如右图

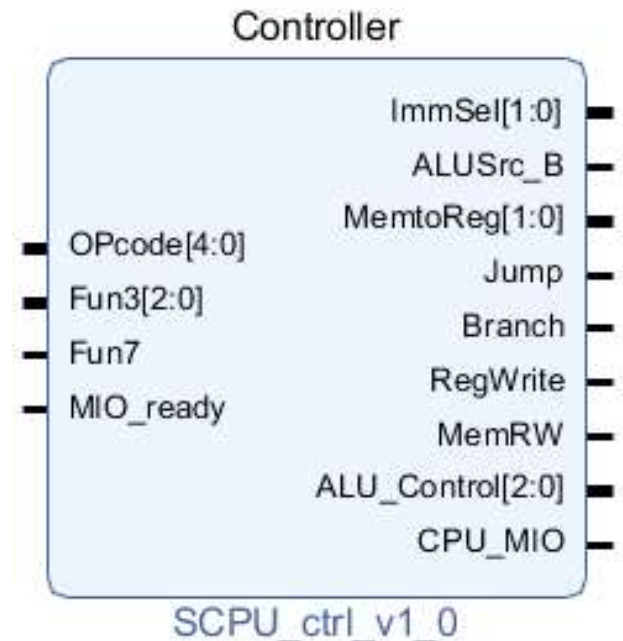

控制器接口信号标准- SCPU_ctrl.v

```
module    SCPU_ctrl( input[4:0]OPcode,    //Opcode-----inst[6:2]
                    input[2:0]Fun3,        //Function-----inst[14:12]
                    input    Fun7,        //Function-----inst[30]
                    input MIO_ready,      //CPU Wait
                    output reg [1:0]ImmSel, //立即数选择控制
                    output reg ALUSrc_B,   //源操作数2选择
                    output reg MemtoReg,   //写回数据选择控制
                    output reg Jump,       //jal
                    output reg Branch,     //beq
                    output reg RegWrite,   //寄存器写使能
                    output reg MemRW,     //存储器读写使能
                    output reg [2:0]ALU_Control, //alu控制
                    output reg CPU_MIO    //not use
                );

endmodule
```

■ 任务一： 用硬件描述语言设计实现控制器

- 根据Exp04-1数据通路及指令编码完成控制信号真值表
- 此实验在Exp04-1的基础上完成，替换Exp04-1的控制器核

CPU之控制器设计

-控制04-1设计的数据通路

设计工程：OExp04-SCPU_ctrl

◎ 设计CPU之控制器

- ⌚ 根据理论课分析讨论设计数据通路的的控制器
- ⌚ 采用HDL描述
- ⌚ 仿真测试控制器模块

◎ 集成替换验证通过的数据通路模块

- ⌚ 替换 (Exp04-1)中的SCPU_ctrl核
- ⌚ 顶层模块延用Exp04

◎ 测试控制器模块

- ⌚ 设计测试程序(RISCV汇编)测试：
- ⌚ OP译码测试：
 - ⊙ R-格式、访存指令、分支指令，转移指令
- ⌚ 运算控制测试：Function译码测试

设计要点

□ 设计主控制器模块

- 写出控制器的函数表达式
- 结构描述实现电路

□ 设计ALU操作译码

- 写出ALU操作译码函数表达式
- 结构描述实现电路
- 使用DEMO作功能初步调试

□ 仿真二个控制器电路模块

- 可以单独或合并仿真，但最后要合并为一个控制模块

主控制器HDL描述结构

□ 指令译码器参考描述

```
`define CPU_ctrl_signals {ALUSrc_B,MemtoReg,RegWR,MemWrite,Branch,Jump,ALUop}  
    always @* begin  
        case(OPcode)  
            5'b01100: begin CPU_ctrl_signals = ?; end        //ALU  
            5'b00000: begin CPU_ctrl_signals = ?; end        //load  
            5'b01000: begin CPU_ctrl_signals = ?; end        //store  
            5'b11000: begin CPU_ctrl_signals = ?; end        //beq  
            5'b11011: begin CPU_ctrl_signals = ?; end        //jump  
            5'b00100: begin CPU_ctrl_signals = ?; end        //ALU(addi;;;)  
  
            .....  
            default: begin CPU_ctrl_signals = ?; end  
        endcase  
    end
```

某些指令仅需部分控制信号，
无关信号可赋定值，避免组合
逻辑赋值不完整而生成latch

ALU操作译码器HDL描述结构

□ ALU控制器参考描述

```
assign Fun = {Fun3, Fun7};
```

```
always @* begin
```

```
    case(ALUop)
```

```
        2'b00: ALU_Control = ? ;
```

```
//add计算地址
```

```
        2'b01: ALU_Control = ? ;
```

```
//sub比较条件
```

```
        2'b10:
```

```
            case(Fun)
```

```
                4'b0000: ALU_Control = 3'b010 ;
```

```
//add
```

```
                4'b0001: ALU_Control = ? ; //sub
```

```
                4'b1110: ALU_Control = ? ; //and
```

```
                4'b1100: ALU_Control = ? ; //or
```

```
                4'b0100: ALU_Control = ? ; //slt
```

```
                4'b1010: ALU_Control = ? ; //srl
```

```
                4'b1000: ALU_Control = ? ; //xor
```

```
                .....
```

```
            default: ALU_Control=3'bx;
```

```
            endcase
```

```
        2'b11:
```

```
            case(Fun3)
```

```
                .....
            endcase
```

```
    endcase
```

控制器仿真激励代码参考


```
initial begin
    // Initialize Inputs
    OPCODE = 0;
    Fun = 0;
    MIO_ready = 0;
    #40;
    // Wait 40 ns for global reset to finish。以上是测试模板代码。
    // Add stimulus here
    //检查输出信号和关键信号输出是否满足真值表
    OPCODE = 5'b01100; //ALU指令, 检查ALUop=2'b10; RegWrite=1
    Fun3 = 3'b000; Fun7 = 1'b0; //add, 检查ALU_Control=3'b010
    #20;
    Fun3 = 3'b000; Fun7 = 1'b1; //sub, 检查ALU_Control=3'b110
    #20;
    Fun3 = 3'b111; Fun7 = 1'b0; //and, 检查ALU_Control=3'b000
    #20;
    Fun3 = 3'b110; Fun7 = 1'b0; //or, 检查ALU_Control=3'b001
    #20;
    Fun3 = 3'b010; Fun7 = 1'b0; //slt, 检查ALU_Control=3'b111
    #20;
```

控制器仿真激励代码参考

```
#20;
Fun3 = 3'b101; Fun7 = 1'b0    //srl,检查ALU_Control=3'b101
#20;
Fun3 = 3'b100; Fun7 = 1'b0    //xor,检查ALU_Control=3'b011
#20;
Fun3 = 3'b111; Fun7 = 1'b1; //间隔
#1;
OPcode = 5'b00000;           //load指令, 检查ALUop=2'b00,
#20;                          //ALUSrc_B=1, MemtoReg=1, RegWrite=1
OPcode = 5'b01000;
#20;                          //store指令, 检查ALUop=2'b00, MemRW=1, ALUSrc_B=1
OPcode = 5'b11000; //beq指令, 检查ALUop=2'b01, Branch=1
#20;
OPcode = 5'b11011;           //jump指令, 检查Jump=1
OPcode = 5'b00100;           //l指令, 检查ALUop=2'b11; RegWrite=1
#20;
Fun3 = 3'b000;               //addi,检查ALU_Control=3'b010
.....
#20;
OPcode = 5'h1f;              //间隔
Fun3 = 3'b000; Fun7 = 1'b0; //间隔
```

end

控制器模块时序仿真参考

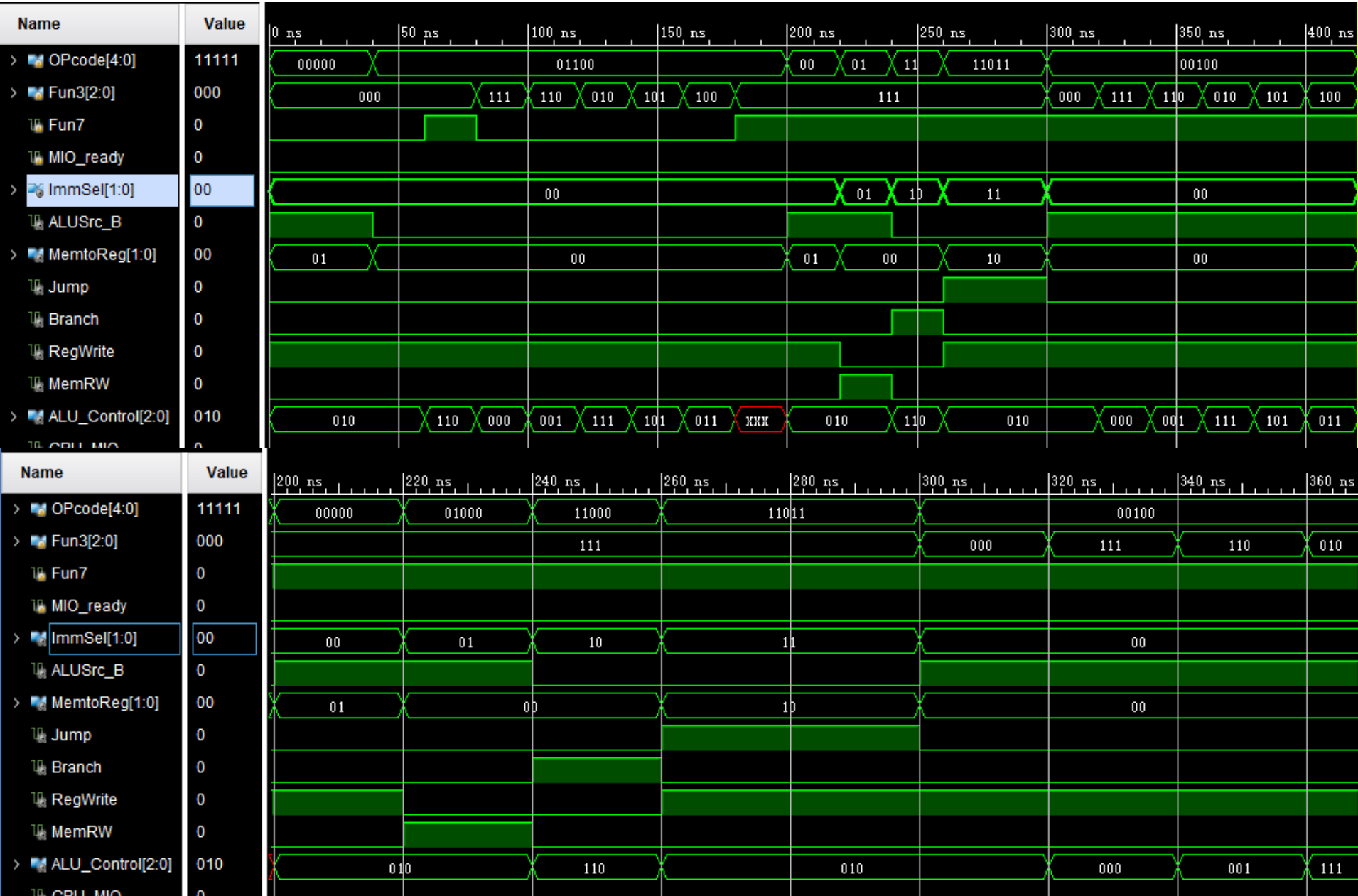

控制器集成替换、CPU集成替换


□ 控制器集成替换

- 仿真正确后替换Exp04-1的控制器IP核

□ CPU集成替换

- 仿真正确后替换SOC系统中的CPU

□ 集成和替换方法与lab04-1相同

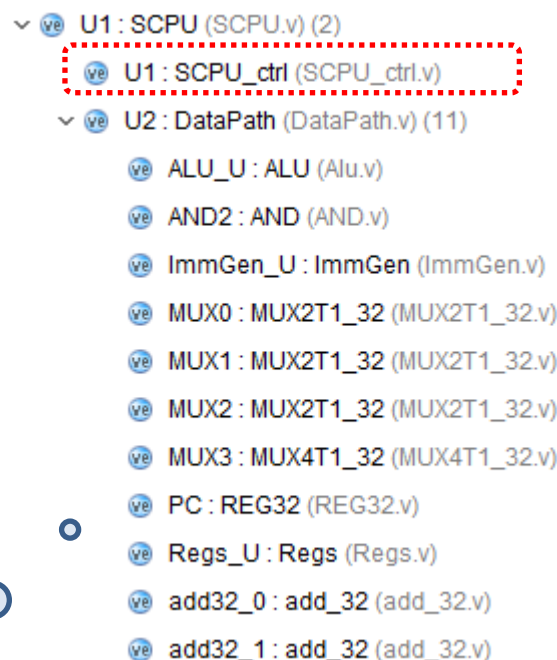


控制器和数据
通路模块采
用.v的形式直
接调用

CPU集成后功能仿真

□ CPU设计并集成后，应进行功能仿真

- 利用CPU（本实验设计）、RAM、ROM可以搭建如下图的仿真平台，初始化RAM的数据，初始化ROM的指令（可自行选择设计），可以完成CPU各种类型指令的执行，查看CPU数据的输入和输出，以及底层的包括寄存器在内的个模块的状态。（参考原理图进行verilog描述）

所有CPU组件应均为包含源文件形式，不能包含EDF文件



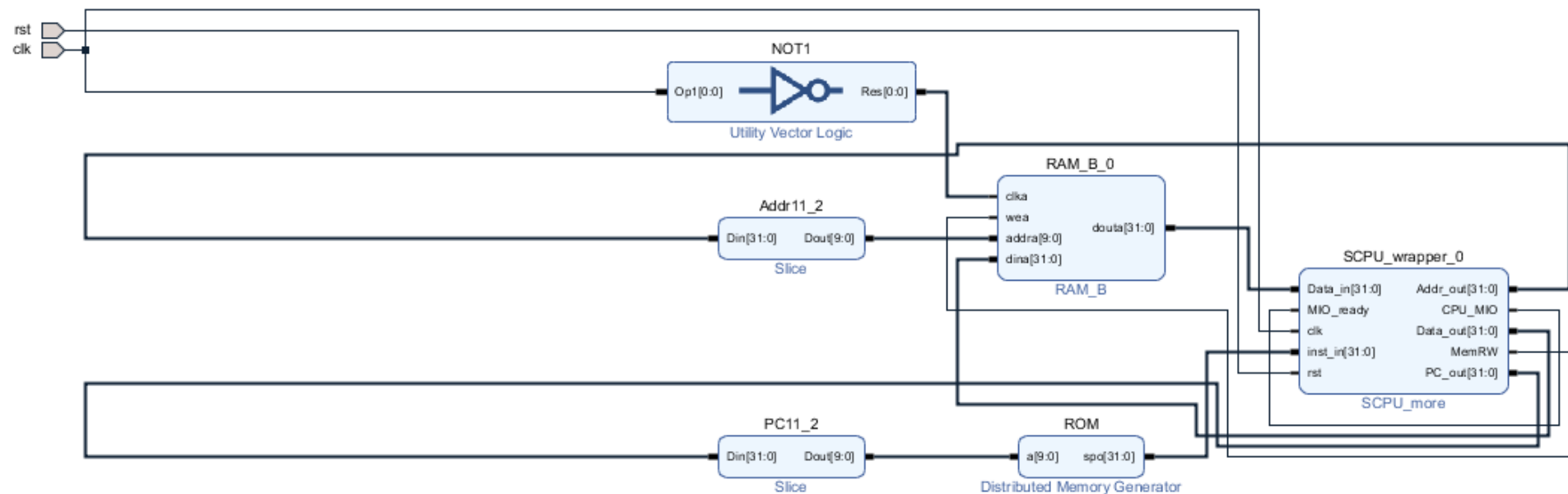


CPU集成后功能仿真

□ 仿真平台搭建完成，编写Testbench开始仿真


- 由于外部端口只有clk,rst，需要在Scope窗口添加观察信号
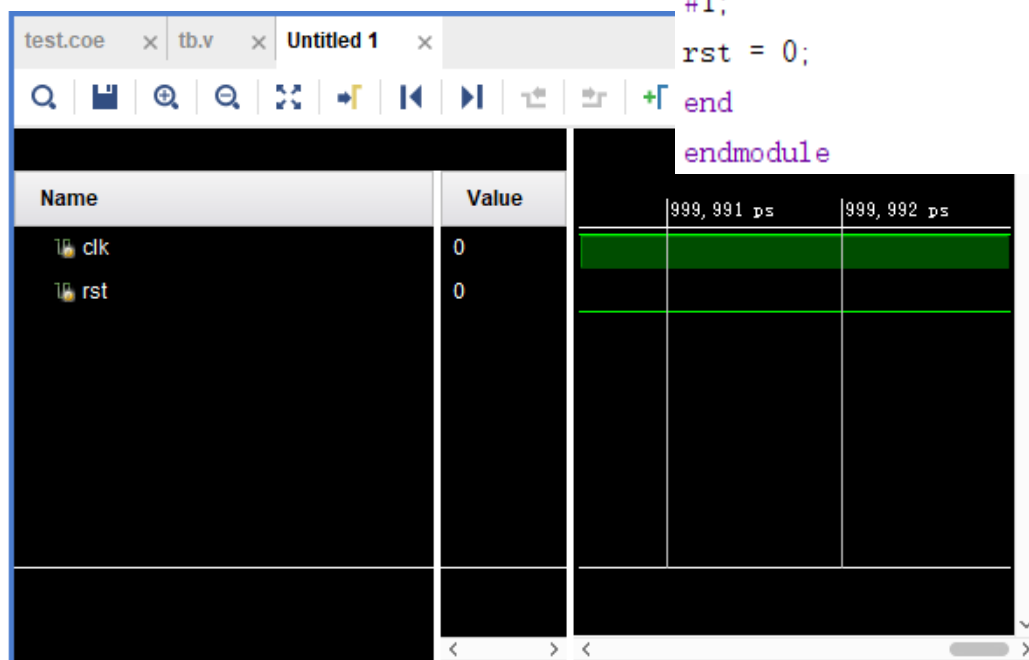 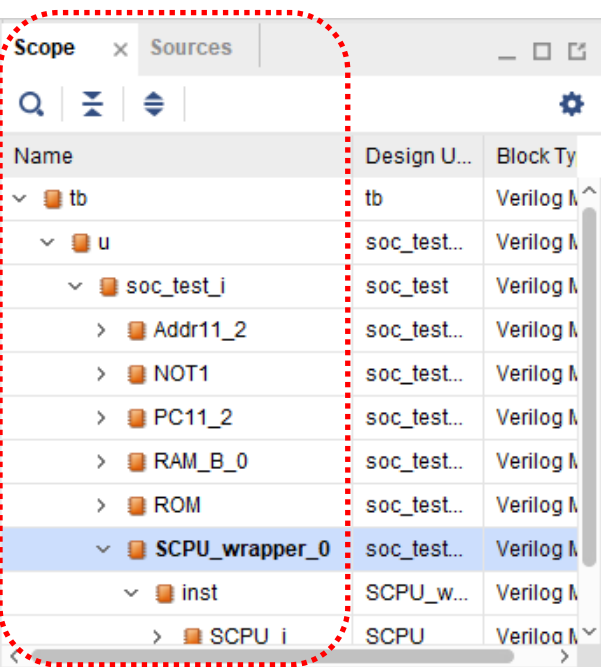
```
module tb();  
    reg clk;  
    reg rst;  
    soc_test_wrapper u(  
        .clk(clk),  
        .rst(rst)  
    );  
    always #5 clk = ~clk;  
    initial begin  
        clk = 0;  
        rst = 1;  
        #1;  
        rst = 0;  
    end  
endmodule
```




CPU集成后功能仿真

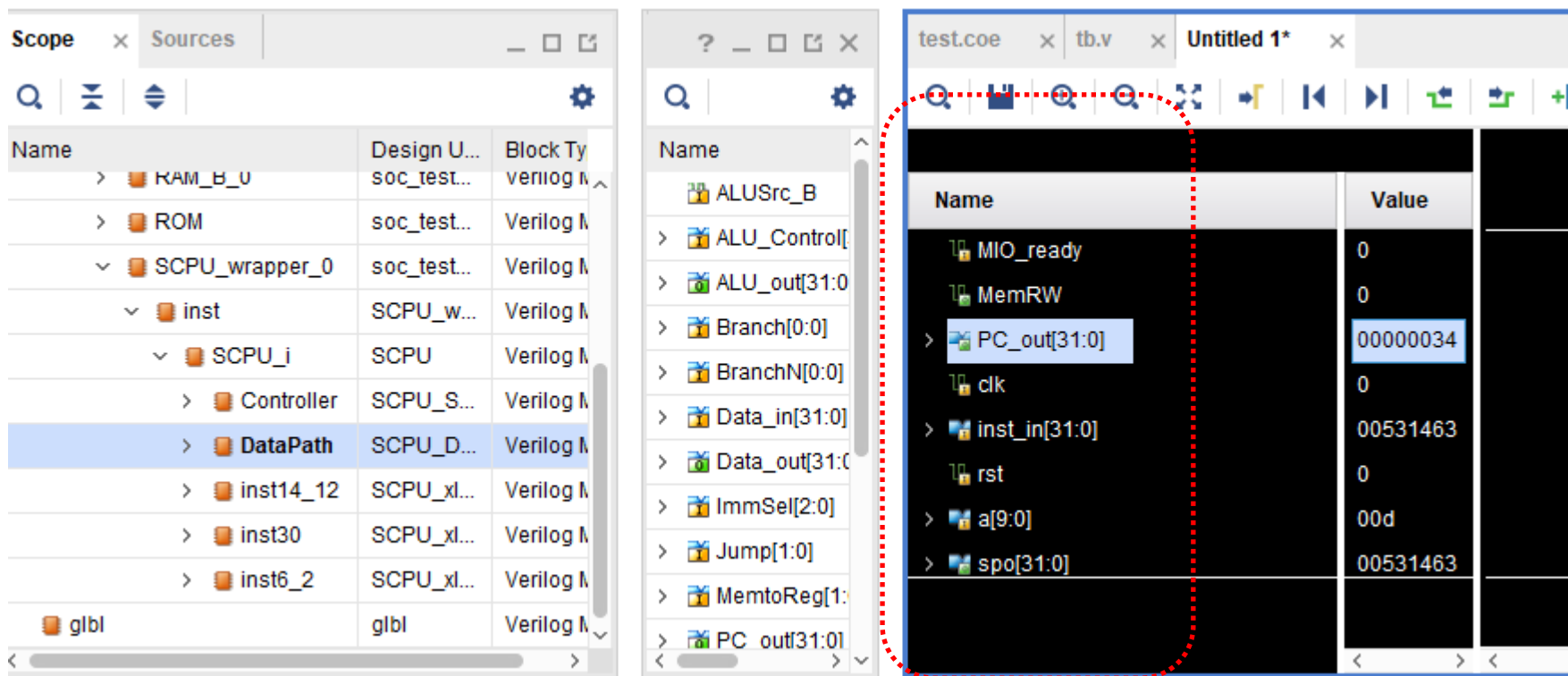- 在Scope窗口下点击子模块，右键Add to wave window添加信号到波形窗口



CPU集成后功能仿真

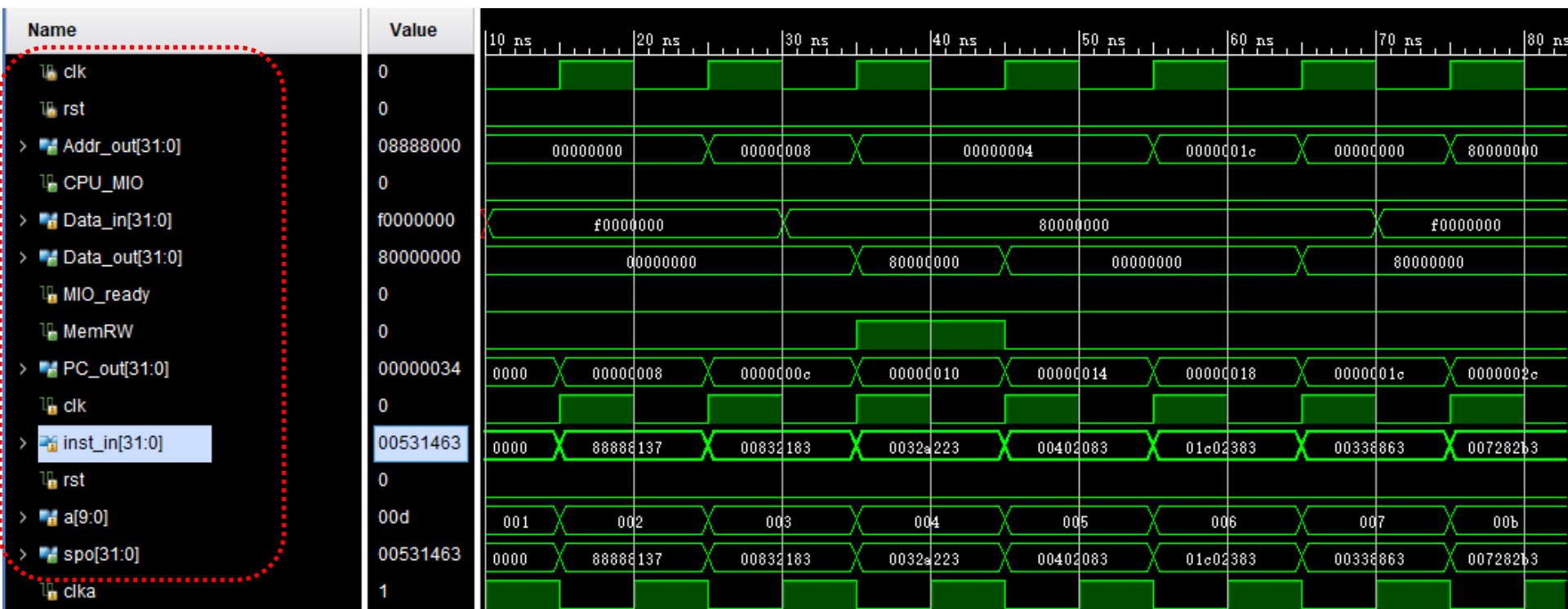- 观察PC地址下对应的指令内容，分析指令的执行情况判断CPU功能正确与否
- 待观察信号可自由添加



- 任务二：设计控制器测试方案并完成测试

- ▣ OP译码测试：R-格式、访存指令、分支指令，转移指令

- ▣ 运算控制测试：Function译码测试

物理验证

□ 使用**DEMO**程序目测控制器功能

■ DEMO接口功能

- SW[8]=0, SW[2]=0(全速运行)
- SW[8]=0, SW[2]=1(自动单步)
- SW[8]=1, SW[2]=x(手动单步)
- SW[10], 从0到1 (手动单步)

□ 用汇编语言设计测试程序

- 测试ALU指令(R-格式译码、Function译码)
- 测试LW指令(I-格式译码)
- 测试SW指令(S-格式译码)
- 测试分支指令(B-格式译码)
- 测试转移指令(J-格式译码)

物理验证

- 使用DEMO程序目测数据通路功能
 - DEMO接口功能
 - SW[8]=1(手动单步运行) 液晶屏显示CPU信息

```
RV32I Single Cycle CPU
pc: 00000000    inst: 00100093

x0: 00000000    ra: 00000000    sp: 00000000    gp: 00000000
t0: 00000000    t1: 00000000    t2: 00000000    s0: 00000000
a0: 00000000    a1: 00000000    a2: 00000000    a3: 00000000
a5: 00000000    a6: 00000000    a7: 00000000    s2: 00000000
s4: 00000000    s5: 00000000    s6: 00000000    s7: 00000000
s9: 00000000    s10: 00000000    s11: 00000000    t3: 00000000
t5: 00000000    t6: 00000000

rs1: 00    rs1_val: 00000000
rs2: 00    rs2_val: 00000000
rd: 00    reg_i_data: 00000000    reg_wen: 0


is_imm: 0    is_auiopc: 0    is_lui: 0    imm: 00000000
a_val: 00000000    b_val: 00000000    alu_ctrl: 0    cmp_ctrl: 0
alu_res: 00000001    cmp_res: 0

is_branch: 0    is_jal: 0    is_jalr: 0
do_branch: 0    pc_branch: 00000000

mem_wen: 0    mem_ren: 0
dmem_o_data: f0000000    dmem_i_data: 00000000    dmem_addr: 0

csr_wen: 0    csr_ind: 000    csr_ctrl: 0    csr_r_data: 00000000
mstatus: 00000000    mcause: 00000000    mepc: 00000000    mtval: 0
mtvec: 00000000    mie: 00000000    mip: 00000000
```

物理验证-DEMO接口功能

 

SW[10]做单步
STEP输入

SW[7:5]=显示通道选择
SW[7:5]=000: CPU程序运行输出
SW[7:5]=001: 测试PC字地址
SW[7:5]=010: 测试指令字
SW[7:5]=011: 测试计数器
SW[7:5]=100: 测试RAM地址
SW[7:5]=101: 测试CPU数据输出
SW[7:5]=110: 测试CPU数据输入

SW[8][2]=CPU单步时钟选择

测试程序参考：ALU指令

□ 设计ALU指令测试程序替换DEMO程序

- ALU、Regs测试参考设计，测试结果通过CPU输出信号单步观察
- SW[7:5]=100, Addr_out = ALU输出
- SW[7:5]=101, Data_out= 寄存器B输出

```
#baseAddr 0000
loop:  addi x1,x0,1;          //x1=00000001
      slt x2,x0,x1;          //x2=00000001
      add x3,x2,x2;          //x3=00000002
      add x4,x3,x3;          //x4=00000004
      add x5,x4,x2;          //x5=00000005
      add x6,x5,x5;          //x6=0000000A
      sub x7,x6,x5;          //x7=00000005
      and x8,x7,x5;          //x9=0000000A
      sub x10,x8,x6;         //x10=00000000
      or x11,x5,x6;          //x11=0000000F
      or x12,x11,x7;         //x12=0000000A
      slt x13,x7,x7;         //x13=00000000
      .....
      beq x0,x0, loop;
```

测试程序参考： LW/SW

□ 设计LW/SW程序替换DEMO程序

- 参考04-1通道测试设计。测试结果通过CPU输出信号单步观察
- 存储器地址通过Addr_out通道4观察： 13+x0

#baseAddr 0000

```
start:                                     //通道结果由后一条指令读操作数观察
      lw  x5, 0x34(x0);                   //取测试常数55555555。存储器读通道

start_A:
      add x1, x5, x0;                     //r1: 寄存器写通道。R5:寄存器读通道A输出
      xor x2, x0, x1;                     //r1: 寄存器读通道B输出。R2:ALU输出通道
      lw  x5, 0x48(x0); //取测试常数AAAAAAAA。立即数通道:00000048
      beq x2, x5 test_sw;                  //循环测试
      jal x0, start;                       //循环测试。

test_sw: .....                           //增加写SW测试，如34和48单元交换
      beq x0,x0,start;                     //循环测试。立即数通道： 00000014
```

□ 测试的完备性

- 上述测试正确仅表明地址计算、存储单元和总线传输部分正确
- 要测试其完全正确，必须遍历所有可能的情况

动态LW/SW测试 (reserve)

□ 利用七段显示设备可以设计动态测试程序

- 7段码显示器的地址是E0000000/FFFFFFE0
- LED显示地址是F0000000/FFFFFFF0
- SW指令输出测试结果: sw
- 请设计存储器模块测试程序
 - 测试结果在7段显示器上指示

□ RAM初始化数据同Exp0

F0000000, 000002AB, 80000000, 0000003F, 00000001, FFF70000,
0000FFFF, 80000000, 00000000, 11111111, 22222222, 33333333,
44444444, 55555555, 66666666, 77777777, 88888888, 99999999,
aaaaaaaa, bbbbbbbb, cccccccc, dddddddd, eeeeeeee, FFFFFFFF,
557EF7E0, D7BDFBD9, D7DBFDB9, DFCFFCFB, DFCFBFFF, F7F3DFFF,
FFFFDF3D, FFFF9DB9, FFFFBCFB, DFCFFCFB, DFCFBFFF, D7DB9FFF,
D7DBFDB9, D7BDFBD9, FFFF07E0, 007E0FFF, 03bdf020, 03def820,
08002300;

设计测试记录表格

- **ALU指令测试结果记录**
 - 自行设计记录表格
- **LW/SW指令测试结果记录**
 - 自行设计记录表格
- **动态存储模块测试记录**
 - 自行设计记录表格

思考题

- 单周期控制器时序体现在那里？
- 设计bne指令需要增加控制信号吗？
- 扩展下列指令，控制器将作如何修改：
 - R-Type: sra, sll,sltu;
 - I-Type: srai,slli,sltiu
 - B-Type: bne;
 - U-Type: lui;
- 此时用二级译码有优势吗？
- 动态存储模块测试七段显示会出现什么问题？

◎ **END**