

Lab05-2

流水线处理器—IF、ID设计与集成

Ma De (马德)

made@zju.edu.cn

2025

Course Outline

- 一、实验目的
- 二、实验环境
- 三、实验目标及任务

实验目的

1. 理解流水线CPU的基本原理和组织结构
2. 掌握五级流水线的工作过程和设计方法
3. 理解流水线取指、译码的设计原理
4. 设计流水线测试程序

实验环境

□ 实验设备

1. 计算机（Intel Core i5以上， 4GB内存以上）系统
2. NEXYS A7开发板
3. VIVADO 2017.4及以上开发工具

□ 材料

无

实验目标及任务


- **目标**: 熟悉RISC-V 五级流水线的工作特点，了解取指、译码的原理，掌握IP核的使用方法，集成并测试CPU
- **任务一**: 设计取指（IF）、译码（ID）模块，替换实验九的流水线CPU并完成集成
 - 设计取指模块，替换OExp05-1的取指模块并完成集成
 - 设计译码模块，替换OExp05-1的译码模块并完成集成
- **任务二**: 设计流水线测试方案并完成测试

RISC-V 流水线处理器的原理介绍

-----取指（IF）模块介绍


-----译码（ID）模块介绍

Pipelined RISC-V RV32I Datapath

 

取指—功能介绍


Instruction Fetch (IF)

 


- 取指：取指阶段涉及程序计数器（PC）和指令存储器（I_Mem）；程序计数器输出作为地址从指令存储器中读取指令。
- **IF_reg_ID**: 暂存指令和PC值，以待下一级使用

取指—部件介绍

■ 程序计数器（PC）

 

 - 程序计数器（PC）：本质是一个32位的寄存器，用于锁存地址，其输出作为访存地址读指令存储器，访存结果为当前指令内容。



取指—部件介绍


■ 程序计数器（PC）

- 模块名：REG32
 - 上升沿触发：clk
 - 使能信号：CE
 - 同步复位：rst=1
 - 数据输入：D(31:0)
 - 数据输出：Q(31:0)

- 参考描述结构


```
module REG32(input clk,  
.....  
always @ (posedge clk or posedge rst)  
    if (rst==? ) Q <= ? ;  
    else if (? ) Q <= ? ;  
endmodule
```

可直接调用
OExp04的PC
寄存器模块

 


取指—部件介绍

■ 加法器 (add)

 

 - 加法器 (add)：本质是一个二输入32位的加法器，用于计算 $\text{PC}+4$ 形成顺序执行程序时新的PC值。



取指—部件介绍


■ 加法器 (add)

- 模块名: add_32
 - 数据输入: a(31:0)
 - 数据输入: b(31:0)
 - 数据输出: c(31:0)

■ 参考描述结构


```
module add_32(input [31:0] a,  
               input [31:0] b,  
               output [31:0] c  
);  
    .....  
endmodule
```

可直接调用
OExp01的加
法器模块

 


取指—部件介绍

■ 多选器 (MUX2T1_32)

 

 - **多选器 (MUX2T1_32)**：本质是一个32位二选一的多路器，用于选择PC的更新值，当PCSrc=0;选择PC+4,当PCSrc=1;选择跳转目标地址。



取指—部件介绍

■ 多选器 (MUX2T1_32)


■ 模块名: MUX2T1_32

- 数据输入: I0(31:0)
- 数据输入: I1(31:0)
- 数据输入: S
- 数据输出: O(31:0)

可直接调用
OExp01的多
选器模块


■ 参考描述结构
 
```
module MUX2T1_32(input [31:0] I0,  
                    input [31:0] I1,  
                    input sel,  
                    output reg[31:0] o  
                );  
    .....  
endmodule
```



取指—部件介绍

■ 指令存储器 (I_Mem)

 


- **指令存储器**: 本质是一个异步 ROM，输入地址则输出数据，用于存储CPU的指令（I_Mem不是CPU的内部部件，只在构建SOC系统时才用到）。


可直接仿照
OExp01由IP
工具生成

取指—部件介绍

■ 取指-译码寄存器 (IF_reg_ID)

 

 - 取指-译码寄存器 (IF_reg_ID)：
本质是一个寄存器，用于寄存PC值和指令存储器输出的指令。



取指—部件介绍

■ 取指-译码寄存器 (IF_reg_ID)

◎ IF_reg_ID


- 流水线CPU取指和译码之间的寄存器
- 存储PC值和指令

◎ 基本功能

- 寄存IF级的输出指令，分割IF级和ID级的指令或控制信号，防止相互干扰，在IF级执行结束时将指令的控制信号传递至下一级。

◎ 接口要求

- 取指译码寄存器接口如图：

 

取指-译码寄存器接口： IF_reg_ID.v


```
module IF_reg_ID(
    input          clk_IFID,           //寄存器时钟
    input          rst_IFID,           //寄存器复位
    input          en_IFID,            //寄存器使能
    input [31:0]   PC_in_IFID,         //PC输入
    input [31:0]   inst_in_IFID,       //指令输入

    output reg [31:0] PC_out_IFID,     //PC输出
    output reg [31:0] inst_out_IFID   //指令输出
);
    always @(posedge clk_IFID or posedge rst_IFID)
        if (rst_IFID==? ) ..... <= ? ;
        else if (? ) ..... <= ? ;

endmodule
```

译码—功能介绍 • Instruction Decoder(ID)


译码器即为单周期CPU中的控制器

 


■ **译码**: 译码阶段涉及寄存器堆 (RegisterFiles) 和译码器、立即数生成单元 (ImmGen) ; 从寄存器堆可以读取操作数，译码器对指令进行解析产生各种各种控制信号，立即数生成单元根据控制信号和输入指令生成各种类型的立即数。

■ **ID_reg_Ex**: 暂存PC值，寄存器读取数据，立即数和控制信号以待下一级使用

译码—部件介绍 • 寄存器堆(RegFiles)

 

 - **寄存器堆**: 本质是 $32 \times 32\text{bit}$ 寄存器组，指令操作的主要对象；根据寄存器号读取和写入数据，带有写控制信号。




可直接调用
OExp04寄存
器堆模块


ID_reg_Ex
寄存器

译码—部件介绍

■ 立即数生成单元(ImmGen)

 

- 立即数生成单元：根据输入指令生成立即数。

 


可直接调用
OExp04立即
数生成模块

ID_Reg_Ex
寄存器


译码—部件介绍

■ 译码模块/控制器

 


- 译码模块/控制器：根据输入指令译码输出各个部件的控制信号。

可直接调用
OExp06控制器模块

 

译码—部件介绍

■ 译码-执行寄存器 (ID_Reg_Ex)

 

■ 译码-执行寄存器：寄存控制信号和ID输出数据。

本实验设计

ID_Reg_Ex	
clk_IDEX	PC_out_IDEX[31:0]
rst_IDEX	Wt_addr_out_IDEX[4:0]
en_IDEX	Rs1_out_IDEX[31:0]
PC_in_IDEX[31:0]	Rs2_out_IDEX[31:0]
Wt_addr_IDEX[4:0]	Imm_out_IDEX[31:0]
Rs1_in_IDEX[31:0]	ALUSrc_B_out_IDEX
Rs2_in_IDEX[31:0]	ALU_control_out_IDEX[2:0]
Imm_in_IDEX[31:0]	Branch_out_IDEX
ALUSrc_B_in_IDEX	BranchN_out_IDEX
ALU_control_in_IDEX[2:0]	MemRW_out_IDEX
Branch_in_IDEX	Jump_out_IDEX
BranchN_in_IDEX	MemtoReg_out_IDEX[1:0]
MemRW_in_IDEX	RegWrite_out_IDEX
Jump_in_IDEX	
MemtoReg_in_IDEX[1:0]	
RegWrite_in_IDEX	

ID_Reg_Ex_v1_0

-
- **任务一：**设计取指（IF）、译码（ID）模块，替换实验九的流水线CPU并完成集成
 - 设计取指模块，替换OExp05-1的取指模块并完成集成
 - 设计译码模块，替换OExp05-1的译码模块并完成集成

取指模块、IF_reg_ID寄存器 设计集成

○ Pipeline_IF


- 流水线CPU第一阶段
- 根据程序计数器从指令存储器中取出指令

○ 基本功能

- 由程序计数器获取PC值及PC值的更新
- 由PC值获取指令

○ 接口要求

- 取指模块接口如图：

 

取指模块接口信号标准： Pipeline_IF.v

```
module Pipeline_IF(
    input          clk_IF,      //时钟
    input          rst_IF,      //复位
    input          en_IF,       //使能
    input [31:0]   PC_in_IF,   //取指令PC输入
    input          PCSrc,       //PC输入选择
    output reg [31:0] PC_out_IF
);
endmodule
```

(PCSsrc=(Branch&zero)|(BranchN&(~zero))|Jump)

取指模块设计

New Project

Project Name
Enter a name for your project and specify a directory where the project data files will be stored.

Project name: Pipeline_IF

Project location: C:/Users/ASUS/Desktop/stall/IP/CPU/pipeline

Create project subdirectory

Project will be created at: C:/Users/ASUS/Desktop/stall/IP/CPU/pipeline/Pipeline_IF

< Back Next > Finish

Create Block Design

Please specify name of block design.

Design name: Pipeline_IF

Directory: <Local to Project>

Specify source set: Design Sources


OK Cancel

取指模块设计

拷贝下列模块到Pipeline_IF工程目录：
MUX2T1_32、REG32、add_32


添加模块路径到Pipeline_IF工程目录：

取指模块设计

 

取指模块设计

 - ✓  Pipeline_IF (Pipeline_IF.v) (4)
 - >  Four : Pipeline_IF_xlconstant_0_0 (Pipeline_IF_xlconstant_0_0.xci)
 - >  MUX2T1_32 : Pipeline_IF_MUX2T1_32_0_0 (Pipeline_IF_MUX2T1_32_0_0.xci)
 - >  PC : Pipeline_IF_REG32_0_0 (Pipeline_IF_REG32_0_0.xci)
 - >  add_32 : Pipeline_IF_add_32_0_0 (Pipeline_IF_add_32_0_0.xci)



◎ IF_reg_ID


- 流水线CPU取指和译码之间的寄存器
- 存储PC值和指令

◎ 基本功能

- 寄存IF级的输出指令，分割IF级和ID级的指令或控制信号，防止相互干扰，在IF级执行结束时将指令的控制信号传递至下一级。

◎ 接口要求

- 取指译码寄存器接口如图：

 

取指-译码寄存器接口： IF_reg_ID.v

```
module IF_reg_ID(
    input          clk_IFID,           //寄存器时钟
    input          rst_IFID,           //寄存器复位
    input          en_IFID,            //寄存器使能
    input [31:0]   PC_in_IFID,         //PC输入
    input [31:0]   Inst_in_IFID,       //指令输入

    output reg [31:0] PC_out_IFID,     //PC输出
    output reg [31:0] inst_out_IFID   //指令输出
);

endmodule
```

译码模块、ID_reg_Ex寄存器 设计集成

Pipeline—ID 译码模块接口

○ Pipeline_ID


- 流水线CPU第二阶段
- 指令译码

○ 基本功能

译码是指将从指令存储器取指的指令进行翻译的过程；译码之后产生各种控制信号，同时寄存器堆根据所需操作数寄存器的索引读出操作数，立即数生成单元输出所需立即数。

○ 接口要求

- 译码模块接口如图：

 

译码模块接口： Pipeline_ID.v

```
module Pipeline_ID(
    input          clk_ID,           //时钟
    input          rst_ID,           //复位
    input          RegWrite_in_ID,   //寄存器堆使能
    input [4:0]    Rd_addr_ID,      //写目的地址输入
    input [31:0]   Wt_data_ID,      //写数据输入
    input [31:0]   Inst_in_ID,      //指令输入
    .....)
```

译码模块接口： Pipeline_ID.v

```
.....  
output reg [31:0] Rd_addr_out_ID, //写目的地址输出  
output reg [31:0] Rs1_out_ID, //操作数1输出  
output reg [31:0] Rs2_out_ID , //操作数2输出  
output reg [31:0] Imm_out_ID , //立即数输出  
output reg ALUSrc_B_ID , //ALU B端输入选择  
output reg [2:0] ALU_control_ID, //ALU控制  
output reg Branch_ID, //Beq控制  
output reg BranchN_ID, //Bne控制  
output reg MemRW_ID, //存储器读写  
output reg Jump_ID, //Jal控制  
output reg [1:0] MemtoReg_ID, //寄存器写回选择  
output reg RegWrite_out_ID, //寄存器堆读写  
);  
endmodule
```

译码模块设计

The screenshot shows two windows from the Quartus Project Manager.

Main Window (Left): New Project

- Project Name:** Pipeline_ID
- Project Location:** C:/Users/ASUS/Desktop/stall/IP/CPU/pipeline
- Create project subdirectory
- Project will be created at: C:/Users/ASUS/Desktop/stall/IP/CPU/pipeline/Pipeline_ID

Sub-Window (Right): Create Block Design


- Please specify name of block design: Pipeline_ID
- Design name: Pipeline_ID
- Directory: <Local to Project>
- Specify source set: Design Sources

译码模块设计

拷贝下列模块到 Instruction_Decoder 工程目录：
ImmGen、Regs、SCPU_Ctrl


添加模块路径到 Instruction_Decoder 工程目录：

译码模块设计

 

译码模块设计

- ✓ Pipeline_ID (Pipeline_ID.bd) (9)
 - ✓ Pipeline_ID_ImmGen_0_0 (Pipeline_ID_ImmGen_0_0.xci)
 - ✓ Pipeline_ID_Regs_0_0 (Pipeline_ID_Regs_0_0.xci)
 - ✓ Pipeline_ID_SCPU_ctrl_0_0 (Pipeline_ID_SCPU_ctrl_0_0.xci)
 - ✓ Pipeline_ID_xlslice_0_0 (Pipeline_ID_xlslice_0_0.xci)
 - ✓ Pipeline_ID_xlslice_0_1 (Pipeline_ID_xlslice_0_1.xci)
 - ✓ Pipeline_ID_xlslice_0_2 (Pipeline_ID_xlslice_0_2.xci)
 - ✓ Pipeline_ID_xlslice_0_3 (Pipeline_ID_xlslice_0_3.xci)
 - ✓ Pipeline_ID_xlslice_0_4 (Pipeline_ID_xlslice_0_4.xci)
 - ✓ Pipeline_ID_xlslice_0_5 (Pipeline_ID_xlslice_0_5.xci)

 

根据原理
图采用RTL
实现

◎ ID_Reg_Ex


- ④ 流水线CPU译码和执行之间的寄存器
- ④ 存储ALU数据和控制信号

◎ 基本功能

- ④ 寄存ID级的输出指令，分割ID级和EX级的指令或控制信号，防止相互干扰，在ID级执行结束时将指令的控制信号传递至下一级。。

◎ 接口要求

- ④ 译码执行寄存器接口如图：

 

译码-执行寄存器接口： ID_Reg_Ex.v


```
module ID_Reg_Ex(  
    input      clk_IDEX,           //寄存器时钟  
    input      rst_IDEX,           //寄存器复位  
    input      en_IDEX,            //寄存器使能  
    input[31:0] PC_in_IDEX,        //PC输入  
    input[4:0]  Rd_addr_IDEX,       //写目的地址输入  
    input[31:0] Rs1_in_IDEX,        //操作数1输入  
    input[31:0] Rs2_in_IDEX,        //操作数2输入  
    input[31:0] Imm_in_IDEX,         //立即数输入  
    input      ALUSrc_B_in_IDEX,     //ALU B输入选择  
    input[2:0]  ALU_control_in_IDEX, //ALU选择控制  
    input      Branch_in_IDEX,        //Beq  
    input      BranchN_in_IDEX,       //Bne  
    input      MemRW_in_IDEX,         //存储器读写  
    input      Jump_in_IDEX,          //Jal  
    input[1:0]  MemtoReg_in_IDEX,      //写回选择  
    input      RegWrite_in_IDEX,       //寄存器堆读写
```

译码-执行寄存器接口： ID_reg_Ex.v

```
.....  
    output reg[31:0]    PC_out_IDEX,           //PC输出  
    output reg[4:0]     Rd_addr_out_IDEX      //目的地址输出  
    output reg[31:0]    Rs1_out_IDEX,          //操作数1输出  
    output reg[31:0]    Rs2_out_IDEX,          //操作数2输出  
    output reg[31:0]    Imm_out_IDEX,          //立即数输出  
    output reg          ALUSrc_B_out_IDEX,       //ALU B选择  
    output reg[2:0]     ALU_control_out_IDEX,    //ALU控制  
    output reg          Branch_out_IDEX,         //Beq  
    output reg          BranchN_out_IDEX,        //Bne  
    output reg          MemRW_out_IDEX,          //存储器读写  
    output reg          Jump_out_IDEX,          //Jal  
    output reg [1:0]    MemtoReg_out_IDEX,       //写回  
    output reg          RegWrite_out_IDEX       //寄存器堆读写  
);  
  
endmodule
```

IF、ID模块替换与流水线CPU集成

流水线CPU集成

 

清理Exp05-1工程

- 移除工程中的取指、译码模块
- 建议用Exp05-1资源重建工程

设计要点


本实验设计

拷贝下列模块到Pipeline_CPU工程目录:

Pipeline_IF、IF_reg_ID、Pipeline_ID、ID_reg_Ex、


添加模块路径到Pipeline_CPU工程目录:

流水线CPU集成----替换取指、译码模块

 


□ 集成Pipeline CPU 的模块层次结构

五级模块、四
个寄存器

 

流水线CPU集成

 

■ 任务二：设计流水线测试方案并完成测试

物理验证

□ 使用**DEMO**程序目测CPU运行情况

- DEMO接口功能

- SW[8]=0, SW[2]=0(全速运行)
- SW[8]=0, SW[2]=1(自动单步)
- SW[8]=1, SW[2]=x(手动单步)

□ 用汇编语言设计测试程序

- 测试ALU指令(R-格式译码\I-立即数格式译码)
- 测试LW指令(I-格式译码)
- 测试SW指令(S-格式译码)
- 测试分支指令(B-格式译码)

物理验证

- 为更好追踪流水线CPU的特点，VGA显示的接口稍有调整，分别从取指、译码、执行、访存、写回进行显示，请采用更新版本的IP
- 实验中选取了部分信号进行观测，若想观察其他信号，请参照Lab04将其他待测信号引出即可

The screenshot shows a terminal window displaying the state of a CPU pipeline across five stages: If, Id, Ex, Ma, and Wb. Red arrows point from the right side to specific fields in each stage to identify them.

- If Stage:** Fields include c: 00000000 inst: 00000000, followed by multiple sets of registers (ra, sp, gp, tp) and immediates (t1, t2, s0, s1, a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, s2, s3, s4, s5, s6, s7, s8) with their respective values.
- Id Stage:** Fields include c: 00000000 inst: 00000000, followed by multiple sets of registers (ra, sp, gp, tp) and immediates (t1, t2, s0, s1, a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, s2, s3, s4, s5, s6, s7, s8) with their respective values.
- Ex Stage:** Fields include c: 00000000 inst: 00000000, followed by control signals (d: 00 rs1: 00 rs2: 00 rs1_val: 00000000 rs2_val: 00000000 reg_wen: 0), immediates (s_imm: 0 imm: 00000000 forward_rs1: 00000000 forward_rs2: 00000000), and other status (em_wen: 0 mem_ren: 0 is_branch: 0 is_jal: 0 is_jalr: 0 s_auipc: 0 is_lui: 0 alu_ctrl: 0 cmp_ctrl: 0).
- Ma Stage:** Fields include c: 00000000 inst: 00000000, followed by control signals (d: 00 reg_wen: 0 mem_i_data: 00000000 alu_res: 00000000), immediates (em_wen: 0 mem_ren: 0 is_jal: 0 is_jalr: 0), and other status (s_auipc: 0 is_lui: 0 alu_ctrl: 0 cmp_ctrl: 0).
- Wb Stage:** Fields include c: 00000000 inst: 00000000, followed by control signals (d: 00 reg_wen: 0 reg_i_data: 00000000).

测试程序参考：

□ 方案一：无冒险的流水线测试 (p.mem)

```
#baseAddr 0000
main:    addi x1,x0,0x1      #x1 = 0x1
          addi x2,x0,0x1      #x2 = 0x1
          addi x3,x0,0x1      #x3 = 0x1
          addi x4,x0,0x1      #x4 = 0x1
          lw x5,0x8(x0)       #x5 = 0x80000000
          add x6,x1,x1        #x6 = 0x2
          xor x7,x1,x2        #x7 = 0
          sub x8,x2,x1        #x8 = 0
          ori x9,x3,-1        #x9 = 0xFFFFFFFF
          and x10,x4,x3       #x10= 0x2
          sw x5,0x4(x0)        #mem(1)=
                                0x80000000
          slt x11,x6,x5        #x11= 0x1
          xori x12,x7,0xAA     #x12= 0xAA
          srl x13,x5,x1        #X13=0x40000000
          andi x14,x8,0x1       #x14= 0x1
          or x15,x9,x3         #x15=0xFFFFFFFF
          add x16,x10,x10      #x16= 0x4
          xor x17,x11,x8        #x17= 0x1
          lw x18,0x4(x0)        #x18=0x80000000
```

```
slt x19,x12,x4      #x19= 0
srl x20,x13,0x1      #x20= 0x20000000
and x21,x14,x6      #x21= 0
sub x22,x5,x1        #x22= 0x7FFFFFFF
addi x23,x10,0x1     #x23= 0x3
or x24,x16,x9        #x24= 0xFFFFFFFFFB
xor x25,x19,x11      #x25= 0x1
andi x26,x20,0xFF     #x26= 0x200000FF
add x27,x18,x3        #x27= 0x80000001
srl x28,x20,x2        #x28= 0x10000000
ori x29,x19,0xAF      #x29= 0xAF
add x30,x20,x1        #x30= 0x20000001
lw x31,0x8(x0)        #x31= 0x80000000
jal x0,main
add x0,x0,x0
add x0,x0,x0
add x0,x0,x0
```

执行顺序如何？

测试程序参考：

□ 方案二： 有冒险的流水线测试(h.mem)

```
#baseAddr 0000
main:    addi x1,x0,0x1      #x1 = 0x1
          addi x2,x0,0x1      #x2 = 0x1
          addi x3,x0,0x1      #x3 = 0x1
          addi x4,x0,0x1      #x4 = 0x1
          lw x5,0x8(x0)       #x5 = 0x80000000
          add x6,x5,x1        #x6 = 0x80000001
          xor x7,x1,x2        #x7 = 0
          sub x8,x1,x7        #x8 = 0x1
          ori x9,x3,-1        #x9 = 0xFFFFFFFF
          and x10,x4,x3       #x10= 0x1
          sw x5,0x4(x0)  #mem(1)=0x80000000
          slt x11,x6,x5       #x11= 0x0
          xori x12,x7,0xAA     #x12= 0xAA
          beq x3,x8,loop1
          addi x0,x0,0x0
          add x0,x0,x0
loop1:   srl x13,x5,x1      #x13= 0x40000000
          andi x14,x8,0x1      #x14= 0x1
          or x15,x9,x3         #x15= 0xFFFFFFFF
          add x16,x10,x10      #x16= 0x2
          xor x17,x11,x8        #x17= 0x1
          lw x18,0x4(x0)       #x18= 0x80000000
          slt x19,x12,x4        #x19= 0
          srl x20,x13,0x1       #x20= 0x20000000
          and x21,x14,x10      #x21= 0x1
          bne x14,x12,loop2
          addi x0,x0,0x0
          loop2:sub x22,x5,x1  #x22= 0x7FFFFFFF
          addi x23,x10,0x1      #x23= 0x2
          or x24,x16,x9        #x24= 0xFFFFFFFF
          xor x25,x19,x11      #x25= 0x0
          andi x26,x20,0xFF     #x26= 0x200000FF
          add x27,x18,x3        #x27= 0x80000001
          srl x28,x20,x2       #x28= 0x10000000
          ori x29,x19,0xAF      #x29= 0xAF
          add x30,x20,x1        #x30= 0x20000001
          lw x31,0x8(x0)       #x31= 0x80000000
          jal x0,main
          add x0,x0,x0
          add x0,x0,x0
          add x0,x0,x0
```

设计测试记录表格

- ALU指令测试结果记录
 - 自行设计记录表格

 **END**