

## Lab05-4

# 流水线处理器—冒险与stall

Ma De (马德)

[made@zju.edu.cn](mailto:made@zju.edu.cn)

2025

# Course Outline

---

- 一、实验目的
- 二、实验环境
- 三、实验目标及任务

# 实验目的

---

1. 理解流水线CPU的基本原理和组织结构
2. 掌握五级流水线的工作过程和设计方法
3. 理解流水线CPU停机的原理与解决办法
4. 设计流水线测试程序

# 实验环境

---

## □ 实验设备

1. 计算机（Intel Core i5以上， 4GB内存以上）系统
2. NEXYS A7开发板
3. VIVADO 2017.4及以上开发工具

## □ 材料

无

# 实验目标及任务


---

- **目标**: 熟悉RISC-V 五级流水线的工作特点，了解流水线冒险的产生原因及解决办法，掌握IP核的使用方法，集成并测试CPU
- **任务一**: 集成设计利用stall解决冒险的流水线CPU，在lab05-3的基础上完成
  - 设计冒险检测及stall消除冒险的流水线CPU
  - 替换 lab05-3的CPU为本实验集成的带stall处理的流水线CPU
- **任务二**: 设计流水线测试方案并完成测试

---

# RISC-V 流水线冒险的原理介绍

# Pipelined RISC-V RV32I Datapath

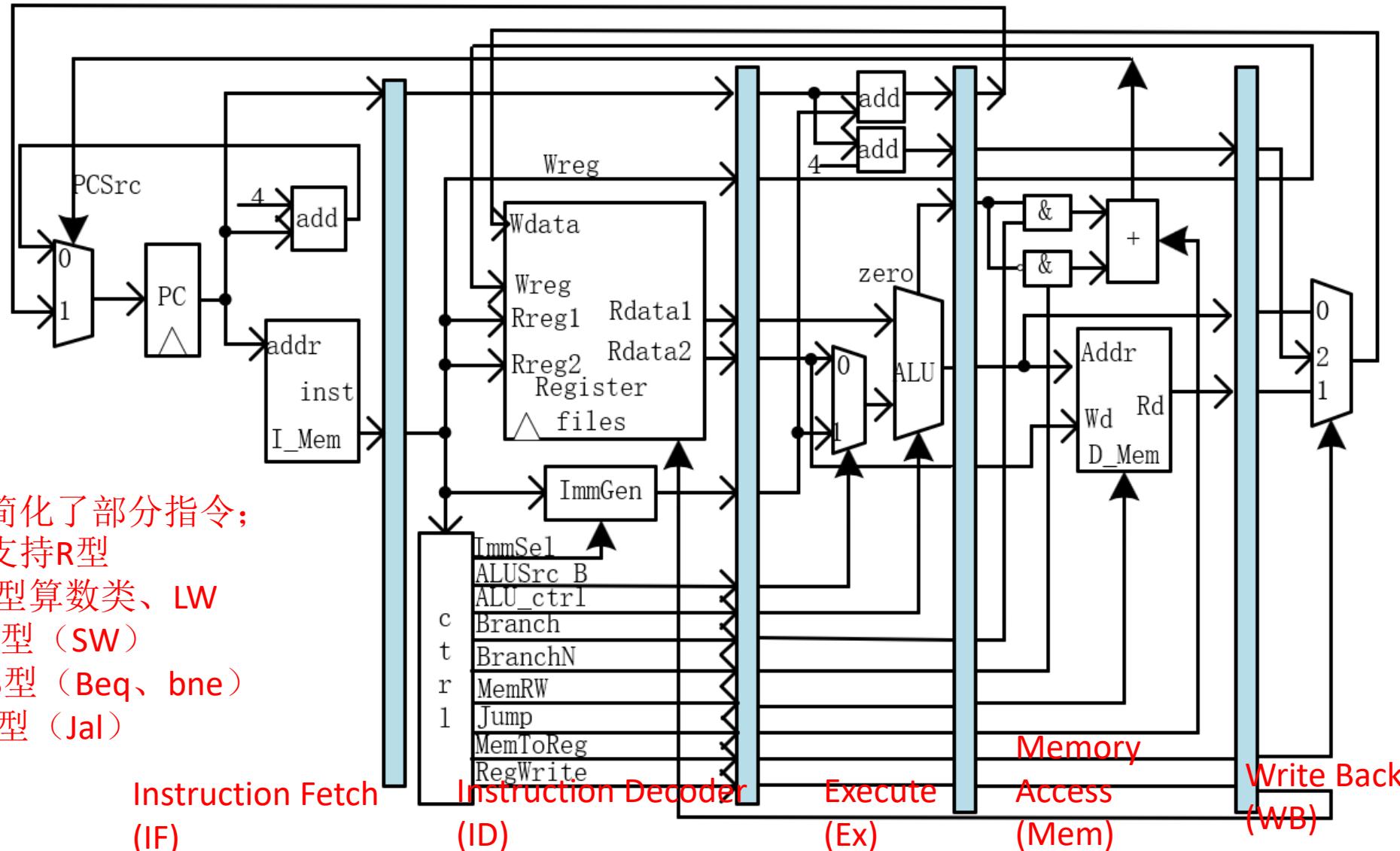

简化了部分指令;  
支持R型  
I型算数类、LW  
S型 (SW)  
B型 (Beq、bne)  
J型 (Jal)

Instruction Fetch  
(IF)

Instruction Decoder  
(ID)

Execute  
(Ex)

Memory  
Access  
(Mem)

Write Back  
(WB)

# Pipelining Hazards

---

- **流水线冒险**：在下一个时钟周期中下一条指令无法正常执行；引起冒险的原因有多种，大致分为以下三种
  - **结构冒险**（*Structural hazard*）：硬件不支持多条指令在同一时钟周期执行
  - **数据冒险**（*Data hazard*）：当前指令的执行需要等待前一条指令的数据结果
  - **控制冒险**（*Control hazard*）：指令非顺序执行而导致下一条执行的指令不是真实期望的

# Structural Hazard-- Problem

---

□ **结构冒险** (*Structural hazard*) : 也称为硬件资源冲突

- 在流水线执行期间，两条及以上指令同一时间对同一个硬件资源发起使用的请求
- 因缺乏硬件支持而导致指令无法在预定的时钟周期内执行

resource  
conflicts

- {
  - Memory conflicts
  - Register File conflicts
  - Other units conflicts

# Structural Hazard-- Solution

## -Memory conflicts

解决主存资源冲突的方法

① 将后续的第(i+3)条指令推迟一拍进入流水线。

② 增设一个存储器。将指令和数据分别存放在两个存储器中。

③ 采用先行控制技术，或在处理器内部设置指令缓冲队列。


- **Solution 1:** 按序使用资源，其他指令需要暂停执行
- **Solution 2:** 增加更多的硬件支持单元

Can always solve a structural hazard by adding more hardware !


# Structural Hazard-- Solution

## Memory Access


add t0, t1, t2

 


or t3, t4, t5

 


slt t6, t0, t3

 


sw t0, 4(t3)

 

lw t0, 8(t3)

 

⋮

 

- Instruction and data memory used simultaneously
  - ✓ Use two separate memories

# Structural Hazards--Solution

## -Register File conflicts



读写端口分离。

设置两个不同的读端口。

设置一个写端口。

- 每条指令：
  - 在解码阶段最多可以读取两个操作数
  - 在回写阶段可以写入一个值
- 每个周期可以同时进行三个访问


# Structural Hazards--Solution

---


–Register File conflicts

- positive edge for write operation
- negative edge for read operation
  
- Double Bump

# Structural Hazard

 

 - 寄存器堆读写端口分开，数据存储器和指令存储器也分离，因此，本实验中不会存在结构冲突



# Data Hazard--Problem

---

□ 数据冒险（*Data hazard*）：也称为数据相关

- 后一条指令的执行需要前一条指令的执行结果，而此时前一条指令的结果还未产生
- 当指令i先于指令j执行时，以下三种情况均会发生数据冒险：
  - RAW（Read After Write）：当指令i写回结果之前，指令j就已经对此结果发起读操作
  - WAW（Write After Write）：当指令i写回结果之前，指令j就已经将结果写回
  - WAR（Write After Read）：当指令i读取数据之前，指令j就已经将结果写回

# Data Hazard --Problem

## □ 三种数据冒险的举例

(1) 读后写(WAR)相关

```
MUL R1, R2 ; (R1)×(R2)→R1,  
ADD R3, R1 ; (R1)+(R3)→R3
```

(2) 写后读(RAW)相关

```
MUL R1, R2 ; (R1)×(R2)→R1  
MOV R2, #00H ; 0→R2
```


(3) 写后写(WAW)相关

```
MUL R1, R2 ; (R1)×(R2)→R1  
MOV R1, #00H ; 0→R1
```

□ 本实验实现的是基本流水线，所有的数据冒险都属于**RAW数据冒险**，后续只针对此类型做讨论

# Data Hazard --Problem


## RAW数据冒险

 

- 指令SUB和OR的源操作数都依赖于ADD的计算结果，若不采取应对措施，则在S0结果写回之前，错误的值会被提前读走
 
# Data Hazard----Solution 1: Stalling

- 硬件解决方法：流水线阻塞（stall），使数据相关的后续指令延迟执行，也称为插入气泡（bubble）




- Bubble:

- 其作用类似于空指令（NOP），通过硬件控制使流水线不执行有效的操作

# Data Hazard----Solution 2: NOP

- 软件解决方法：插入空操作（NOP），使数据相关的后续指令延迟执行。

 

- NOP:

- 空指令（NOP），执行不影响运算结果的无关指令  
(addi x0,x0,0)


# Data Hazard----Stall & nop

- ❑ **stall**: 硬件检测到数据相关问题后，通过硬件阻塞流水线的方式来防止指令的误执行。
- ❑ **nop**: 人为检查到数据相关问题后，通过编译时预先插入空操作指令**nop**的方式来延迟指令的执行。
- ❑ 两种方式虽然都使得流水线能够正常的执行操作，但延迟下一条指令执行的方式使CPU性能大打折扣



 
# Data Hazard---- Solution 3: Forwarding

□ 硬件解决方法：前递（forwarding），又称为旁路（bypassing）  
将数据通路生成的中间数据直接往前传递到ALU的输入端，参与  
下一条指令的运算。


 
# Data Hazard---- Solution 3: Forwarding

- 如图：将ADD指令执行阶段的输出值前递到SUB指令的执行阶段的输入，替换SUB指令在第二阶段读出的寄存器S0的值（无需等待寄存器的值被写回，避免RAW）




- Forwarding:

-前递，将结果提前传递到下一指令的ALU作为操作对象，所以当且仅当一条指令的需求时间晚于当前指令结果的产生时间，前递才有效。




# Detect Need for Forwarding

 

 
# Data Hazard-- Problem: Load Data Hazard

- 载入—使用型数据冒险：如图，当一条load指令后为一条需要使用其结果的R型指令后，直接前递是无效的（此时，阻塞流水线操作是无法避免的）。


 
# Data Hazard-- solution: Load Data Hazard


- 载入—使用型数据冒险解决办法： stall+forwarding；流水线停顿一个时钟周期之后再采用前递的方式。


 
# Data Hazard---- Solution 4: Scheduling

□ 编译器进行指令顺序调整来解决数据冒险。

- eg: RISC-V code for  $A[3]=A[0]+A[1];$   
 $A[4]=A[0]+A[2]$



## Code Scheduling to Avoid Stalls

# Data Hazard

---


- 针对各种情况导致的数据冒险，本实验统一采用**pipeline stall**的方式来解决

# Data Hazard ----- 检测机制

- 针对数据关联引起的冒险，出现在Mem阶段
- 检测条件：

- MEM hazard

 - if (EX/MEM.RegWrite and Rs1\_used)  
and (ID.RegisterRs1 ≠ 0)  
and (EX/MEM.RegisterRd = ID.RegisterRs1)) Data\_stall = 1
- if (EX/MEM.RegWrite and Rs2\_used)  
and (ID.RegisterRs2 ≠ 0)  
and (EX/MEM.RegisterRd = ID.RegisterRs2)) Data\_stall = 1




# Data Hazard ----- 检测机制

- 针对数据关联引起的冒险，出现在EX阶段
- 检测条件：

- Ex hazard

 - if (ID/EX.RegWrite and Rs1\_used)  
and (ID.RegisterRs1 ≠ 0)  
and (ID/EX.RegisterRd = ID.RegisterRs1)) Data\_stall = 1
    - if (ID/EX.RegWrite and Rs2\_used)  
and (ID.RegisterRs2 ≠ 0)  
and (ID/EX.RegisterRd = ID.RegisterRs2)) Data\_stall = 1



# Data Hazard ----- stall解决

- 检测到Data Hazard，拉高Data\_stall 标志信号，此时采取停机操作，在译码和执行之间插入NOP指令

```
if (Data_stall) begin  
    en_IF= 0;  
    en_IFID= 0;  
    NOP_IDEX= 1;  
end  
else begin  
    en_IF= 1;  
    en_IFID= 1;  
  
    NOP_IDEX=0;  
end
```

Insert nop and disable  
RegWriet,MemRW

Hold pc  
and if/id  
reg


# Control Hazards----problem

---

- 控制冒险：当PC值不按顺序执行时，流水线中指令的正常执行会被阻塞。
- 分支、跳转等引起的控制冒险（分支冒险）
- 异常、中断等引起的控制冒险
 
# Control Hazards----problem: beq


- 如图, beq指令只执行之后, 下一条指令应该等待其执行完成才知道其目标地址, 此时若不采取措施, pc会顺序的开始sub操作, 显然不是期望的结果


 
# Control Hazards----solution1： stalling/nop


- 类似于数据冒险的解决，针对控制冒险，仍然可以采用硬件阻塞流水线或软件插入nop指令的方式延迟指令的执行。（同样的问题是，流水线的性能会受影响）

beq t0, t1, label  
sub t2, s0, t5  
or t6, s0, t3  
label: xxxxxxx


 
# Control Hazards---solution2:Branch Prediction

□ 分支预测（Branch Prediction）：分为静态预测（简单预测分支指令的条件总是满足或不满足）和动态预测（根据实际执行情况动态调整预测位），预测准确则无时间损失，若预测不准确则对分支后不该执行的指令进行冲刷。



# Control Hazard

---

- 针对各种情况导致的控制冒险，本实验统一采用**pipeline stall**的方式来解决

# Control Hazard ----- 检测机制

□ 本实验会改变PC的指令为beq;bne;jal; 因此只需检测这三条指令即可

□ 检测条件: if( Branch\_ID=1 or  
BranchN\_ID=1 or Jump\_ID=1)  
or (Branch\_out\_IDEX = 1 or  
BranchN\_out\_IDEX=1 or Jump\_out\_IDEX = 1)  
or (Branch\_out\_EXMem= 1 or  
BranchN\_out\_EXMem=1 or Jump\_out\_EXMem = 1))

Control\_stall =1

译码阶段

执行阶段

访存阶段

# Control Hazard ----- stall解决

- 检测到Control Hazard，拉高Control\_stall 标志信号，此时采取停机操作，在取指和译码之间插入NOP指令

```
if (Control_stall) begin  
    NOP_IFID= 1;  
end  
else begin  
    NOP_IFID=0;  
end
```

Insert nop

## ■ 任务一：集成设计利用stall解决冒险的流水线CPU，在lab05-3的基础上完成

- 设计冒险检测及stall消除冒险的流水线CPU
- 替换lab05-3的CPU为本实验集成的带stall处理的流水线CPU

RTL代码组织实现

具体方法请参照  
**lab04**，此处以原  
理图方式参考供  
端口连接使用

---

# 冒险检测及stall解决的CPU设计与集成

# Stall | 冒险检测及处理单元

## ◎ stall

根据冒险相关性特点停顿流水线


## ◎ 基本功能

检测数据冒险和控制冒险

根据冒险类型，停顿流水线

## ◎ 接口要求

stall模块接口如图：

 

# stall模块接口信号标准： stall.v

```
module stall(  
    input rst_stall,                                //复位  
    input RegWrite_out_IDEX,                         //执行阶段寄存器写控制  
    input [4:0]Rd_addr_out_IDEX,                     //执行阶段寄存器写地址  
    input RegWrite_out_EXMem,                        //访存阶段寄存器写控制  
    input [4:0]Rd_addr_out_EXMem,                   //访存阶段寄存器写地址  
    input [4:0]Rs1_addr_ID,                          //译码阶段寄存器读地址1  
    input [4:0]Rs2_addr_ID,                          //译码阶段寄存器读地址2  
    input Rs1_used,                                //Rs1被使用  
    input Rs2_used,                                //Rs2被使用  
    input Branch_ID,                               //译码阶段beq  
    input BranchN_ID,                             //译码阶段bne  
    input Jump_ID,                                 //译码阶段jal  
    input Branch_out_IDEX,                         //执行阶段beq  
    input BranchN_out_IDEX,                        //执行阶段bne  
    input Jump_out_IDEX,                           //执行阶段jal  
    input Branch_out_EXMem,                        //访存阶段beq  
    input BranchN_out_EXMem,                       //访存阶段bne  
    input Jump_out_EXMem,                          //访存阶段jal
```

# stall模块接口信号标准： stall.v

---

```
output en_IF,           //流水线寄存器的使能及NOP信号
output en_IFID,
output NOP_IFID,
output NOP_IDEx,
);
endmodule
```

- 
- ◎ 由于数据冒险的检测涉及到**寄存器堆的2个读地址信号，源寄存器是否被使用**，以及寄存器堆的**Double Bump**问题；因此译码阶段需要修改
  - ◎ 检测到冒险后，需要插入NOP指令，建议重新修改流水线寄存器将每一级的PC、指令以及表征是否有效（valid）等信号引出便于更加细致地观察流水线执行状态

---

# 译码模块、流水线寄存器 重新设计集成

## ◎ IF\_reg\_ID


- 流水线CPU取指和译码之间的寄存器
- 存储PC值和指令

## ◎ 基本功能

- 寄存IF级的输出指令，分割IF级和ID级的指令或控制信号，防止相互干扰，在IF级执行结束时将指令的控制信号传递至下一级。

## ◎ 接口要求

- 取指译码寄存器接口如图：

 

# 取指-译码寄存器接口： IF\_reg\_ID.v

```
module IF_reg_ID(
    input          clk_IFID,      //寄存器时钟
    input          rst_IFID,      //寄存器复位
    input          en_IFID,       //寄存器使能
    input [31:0]   PC_in_IFID,   //PC输入
    input [31:0]   inst_in_IFID, //指令输入
    input          NOP_IFID,     //插入NOP使能
    output reg [31:0] PC_out_IFID, //PC输出
    output reg [31:0] inst_out_IFID //指令输出
    output reg      valid_IFID   //寄存器有效
);
.....  

else if(NOP_IFID) begin
    PC_out_IFID <= 32'h00000000;
    inst_out_IFID <= 32'h00000013;
    //nop:addi x0,x0,0x0
    valid_IFID <= 1'b0;
end

```

一种参考实现

# Pipeline—ID 译码模块接口

## ○ Pipeline\_ID


- 流水线CPU第二阶段
- 指令译码

## ○ 基本功能

译码是指将从指令存储器取指的指令进行翻译的过程；译码之后产生各种控制信号，同时寄存器堆根据所需操作数寄存器的索引读出操作数，立即数生成单元输出所需立即数。

## ○ 接口要求

- 译码模块接口如图：

 

# 译码模块接口： Pipeline\_ID.v

---

```
module Pipeline_ID(
    input          clk_ID,           //时钟
    input          rst_ID,           //复位
    input          RegWrite_in_ID,   //寄存器堆使能
    input [4:0]    Rd_addr_ID,      //写目的地址输入
    input [31:0]   Wt_data_ID,      //写数据输入
    input [31:0]   Inst_in_ID,      //指令输入
    .....)
```

# 译码模块接口： Pipeline\_ID.v

```
.....  
      output reg [31:0] Rd_addr_out_ID, //写目的地址输出  
      output reg [31:0] Rs1_out_ID,     //操作数1输出  
      output reg [31:0] Rs2_out_ID,     //操作数2输出  
      output reg [4:0]  Rs1_addr_ID,    //寄存器地址1  
      output reg [4:0]  Rs2_addr_ID,    //寄存器地址2  
      output reg        Rs1_used,       //Rs1被使用  
      output reg        Rs2_used,       //Rs2被使用  
      output reg [31:0] Imm_out_ID,    //立即数输出  
      output reg        ALUSrc_B_ID,    //ALU B端输入选择  
      output reg [2:0]  ALU_control_ID, //ALU控制  
      output reg        Branch_ID,      //Beq控制  
      output reg        BranchN_ID,     //Bne控制  
      output reg        MemRW_ID,      //存储器读写  
      output reg        Jump_ID,       //Jal控制  
      output reg [1:0]  MemtoReg_ID,   //寄存器写回选择  
      output reg        RegWrite_out_ID, //寄存器堆读写  
);  
endmodule
```

## ◎ ID\_reg\_Ex


- ④ 流水线CPU译码和执行之间的寄存器
- ④ 存储ALU数据和控制信号

## ◎ 基本功能

- ④ 寄存ID级的输出指令，分割ID级和EX级的指令或控制信号，防止相互干扰，在ID级执行结束时将指令的控制信号传递至下一级。

## ◎ 接口要求

- ④ 译码执行寄存器接口如图：

 

# 译码-执行寄存器接口： ID\_Reg\_Ex.v

```
module ID_Reg_Ex(  
    input      clk_IDEX,           //寄存器时钟  
    input      rst_IDEX,           //寄存器复位  
    input      en_IDEX,            //寄存器使能  
    input      NOP_IDEX,           //插入NOP使能  
    input      valid_in_IDEX,      //有效  
    input[31:0] PC_in_IDEX,        //PC输入  
    input[31:0] Inst_in_IDEX,       //指令输入  
    input[4:0]  Rd_addr_IDEX,       //写目的地址输入  
    input[31:0] Rs1_in_IDEX,        //操作数1输入  
    input[31:0] Rs2_in_IDEX,        //操作数2输入  
    input[31:0] Imm_in_IDEX,        //立即数输入  
    input      ALUSrc_B_in_IDEX,    //ALU B输入选择  
    input[2:0]  ALU_control_in_IDEX, //ALU选择控制  
    input      Branch_in_IDEX,       //Beq  
    input      BranchN_in_IDEX,      //Bne  
    input      MemRW_in_IDEX,        //存储器读写  
    input      Jump_in_IDEX,         //Jal
```

# 译码-执行寄存器接口： ID\_reg\_Ex.v

<b>input</b> [1:0]	MemtoReg_in_IDEX,	//写回选择
<b>input</b>	RegWrite_in_IDEX,	//寄存器堆读写
<b>output reg</b> [31:0]	PC_out_IDEX,	//PC输出
<b>output reg</b> [31:0]	Inst_out_EXMem,	//inst输出
<b>output reg</b> [4:0]	Rd_addr_out_IDEX	//目的地址输出
<b>output reg</b> [31:0]	Rs1_out_IDEX,	//操作数1输出
<b>output reg</b> [31:0]	Rs2_out_IDEX,	//操作数2输出
<b>output reg</b> [31:0]	Imm_out_IDEX ,	//立即数输出
<b>output reg</b>	ALUSrc_B_out_IDEX ,	//ALU B选择
<b>output reg</b> [2:0]	ALU_control_out_IDEX,	//ALU控制
<b>output reg</b>	Branch_out_IDEX,	//Beq
<b>output reg</b>	BranchN_out_IDEX,	//Bne
<b>output reg</b>	MemRW_out_IDEX,	//存储器读写
<b>output reg</b>	Jump_out_IDEX,	//Jal
<b>output reg</b> [1:0]	MemtoReg_out_IDEX,	//写回
<b>output reg</b>	valid_out_IDEX,	//有效
<b>output reg</b>	RegWrite_out_IDEX	//寄存器堆读写);

**endmodule**  
2025/11/27

## ○ Ex\_reg\_Mem


- ⌚ 流水线CPU执行和访存之间的寄存器
- ⌚ 存储ALU数据和控制信号

## ○ 基本功能

- ⌚ 寄存EX级的输出指令，分割EX级和MEM级的指令或控制信号，防止相互干扰，在EX级执行结束时将指令的控制信号传递至下一级。

## ○ 接口要求

- ⌚ 执行访存寄存器接口如图：

 

# 执行-访存寄存器接口： Ex\_reg\_Mem.v

```
module Ex_reg_Mem(
    input      clk_EXMem,           //寄存器时钟
    input      rst_EXMem,           //寄存器复位
    input      en_EXMem,            //寄存器使能
    input[31:0] PC_imm_EXMem,       //PC输入 (imm+pc)
    input[31:0] PC4_in_EXMem,        //PC+4输入
    input[31:0] PC_in_EXMem,         //PC输入 (from ID/EX)
    input      valid_in_EXMem,        //有效
    input[31:0] Inst_in_EXMem,        //指令输入
    input [4:0] Rd_addr_EXMem,        //写目的寄存器地址输入
    input      zero_in_EXMem,          //zero
    input[31:0] ALU_in_EXMem,         //ALU输入
    input[31:0] Rs2_in_EXMem,          //操作数2输入
    input      Branch_in_EXMem,        //Beq
    input      BranchN_in_EXMem,       //Bne
    input      MemRW_in_EXMem,         //存储器读写
    input      Jump_in_EXMem,          //Jal
    input [1:0] MemtoReg_in_EXMem,      //写回
    input      RegWrite_in_EXMem,       //寄存器堆读写
```

# 执行-访存寄存器接口： Ex\_reg\_Mem.v

```
.....  
    output reg[31:0] PC_imm_out_EXMem,      //PC输出(imm+pc)  
    output reg[31:0] PC4_out_EXMem,          //PC+4输出  
    output reg[31:0] PC_out_EXMem,           //PC输出  
    output reg[31:0] valid_out_EXMem,        //valid  
    output reg[31:0] Inst_out_EXMem,         //PC输出  
    output reg[4:0]  Rd_addr_out_EXMem,       //写目的寄存器输出  
    output reg      zero_out_EXMem,           //zero  
    output reg[31:0] ALU_out_EXMem,           //ALU输出  
    output reg[31:0] Rs2_out_EXMem,           //操作数2输出  
    output reg      Branch_out_EXMem,         //Beq  
    output reg      BranchN_out_EXMem,        //Bne  
    output reg      MemRW_out_EXMem,          //存储器读写  
    output reg      Jump_out_EXMem,           //Jal  
    output reg      MemtoReg_out_EXMem,        //写回  
    output reg      RegWrite_out_EXMem,        //寄存器堆读写  
);  
endmodule
```

## ◎ Mem\_reg\_WB


- 流水线CPU访存和写回之间的寄存器
- 存储ALU数据和存储器数据

## ◎ 基本功能

- 寄存Mem级的输出指令，以及输出数据，传递给写回阶段和寄存器堆。

## ◎ 接口要求

- 访存写回寄存器接口如图：

 

# 访存-写回寄存器接口:Mem\_reg\_WB.v

```
module Mem_reg_WB(
    input          clk_MemWB,           //寄存器时
    input          rst_MemWB,           //寄存器复位
    input          en_MemWB,            //寄存器使能
    input[31:0]    PC4_in_MemWB,        //PC+4输入
    input[31:0]    PC_in_MemWB,         //PC输入
    input[31:0]    Inst_in_MemWB,       //inst输入
    input          valid_in_MemWB,       //有效
    input[4:0]     Rd_addr_MemWB,        //写目的地址输入
    input[31:0]    ALU_in_MemWB,         //ALU输入
    input[31:0]    Dmem_data_MemWB,      //存储器数据输入
    input[1:0]     MemtoReg_in_MemWB,     //写回
    input          RegWrite_in_MemWB,      //寄存器堆读写
    .....)
```


# 访存-写回寄存器接口:Mem\_reg\_WB.v

.....

```
output reg[31:0] PC4_out_MemWB,          //PC+4输出
output reg[31:0] PC_out_MemWB,           //PC输出
output reg[31:0] Inst_out_MemWB,         //指令输出
output reg[1:0] valid_out_MemWB,          //有效
output reg[4:0] Rd_addr_out_MemWB,        //写目的地址输出
output reg[31:0] ALU_out_MemWB,           //ALU输出
output reg[31:0] DMem_data_out_MemWB,     //存储器数据输出
output reg[1:0] MemtoReg_out_MemWB,       //写回
output reg[31:0] RegWrite_out_MemWB,       //寄存器堆读写);
```


endmodule

# 流水线CPU集成（原理图仅供参考）

 

# 流水线CPU集成

---

 


可参照详细原理图端口连接，在RTL代码顶层例化各个模块

# 流水线CPU集成

请直接调  
用.v形式的  
子模块

## □ 集成Pipeline CPU 的模块层次结构

Stall (本实验  
设计)

 

- ▼ Pipeline\_CPU\_i : Pipeline\_CPU (Pipeline\_CPU.bd) (11)
  - ⊕ Pipeline\_CPU\_Ex\_reg\_Mem\_0\_0 (Pipeline\_CPU\_Ex\_reg\_Mem\_0\_0.xci)
  - ⊕ Pipeline\_CPU\_ID\_reg\_Ex\_0\_0 (Pipeline\_CPU\_ID\_reg\_Ex\_0\_0.xci)
  - ⊕ Pipeline\_CPU\_IF\_reg\_ID\_0\_0 (Pipeline\_CPU\_IF\_reg\_ID\_0\_0.xci)
  - ⊕ Pipeline\_CPU\_Mem\_reg\_WB\_0\_0 (Pipeline\_CPU\_Mem\_reg\_WB\_0\_0.xci)
  - ⊕ Pipeline\_CPU\_Pipeline\_Ex\_0\_0 (Pipeline\_CPU\_Pipeline\_Ex\_0\_0.xci)
  - ⊕ Pipeline\_CPU\_Pipeline\_ID\_0\_0 (Pipeline\_CPU\_Pipeline\_ID\_0\_0.xci)
  - ⊕ Pipeline\_CPU\_Pipeline\_IF\_0\_0 (Pipeline\_CPU\_Pipeline\_IF\_0\_0.xci)
  - ⊕ Pipeline\_CPU\_Pipeline\_Mem\_0\_0 (Pipeline\_CPU\_Pipeline\_Mem\_0\_0.xci)
  - ⊕ Pipeline\_CPU\_Pipeline\_WB\_0\_0 (Pipeline\_CPU\_Pipeline\_WB\_0\_0.xci)
  - ⊕ Pipeline\_CPU\_stall\_0\_0 (Pipeline\_CPU\_stall\_0\_0.xci)
  - ⊕ Pipeline\_CPU\_xlconstant\_0\_0 (Pipeline\_CPU\_xlconstant\_0\_0.xci)

---

- 任务二：设计流水线测试方案并完成测试

# 物理验证

---

## □ 使用**DEMO**程序目测CPU运行情况

- DEMO接口功能

- SW[8]=0, SW[2]=0(全速运行)
  - SW[8]=0, SW[2]=1(自动单步)
  - SW[8]=1, SW[2]=x(手动单步)

## □ 用汇编语言设计测试程序

- 测试ALU指令(R-格式译码\I-立即数格式译码)
- 测试LW指令(I-格式译码)
- 测试SW指令(S-格式译码)
- 测试分支指令(B-格式译码)

# 物理验证

- 为更好追踪流水线CPU的特点，VGA显示的接口稍有调整，分别从取指、译码、执行、访存、写回进行显示，请采用更新版本的IP
- 实验中选取了部分信号进行观测，若想观察其他信号，请参照Lab04将其他待测信号引出即可

The screenshot shows a terminal window displaying the state of a CPU pipeline across five stages: If, Id, Ex, Ma, and Wb. Red arrows point from the right side to specific fields in each stage to identify them.

```
VGA1 1600x1200 32bit  
===== If =====  
c: 00000000 inst: 00000000  
===== Id =====  
c: 00000000 inst: 00000000  
0: 00000000 ra: 00000000 sp: 00000000 gp: 00000000 tp: 00000000  
0: 00000000 tl: 00000000 t2: 00000000 s0: 00000000 s1: 00000000  
0: 00000000 al: 00000000 a2: 00000000 a3: 00000000 a4: 00000000  
5: 00000000 a6: 00000000 a7: 00000000 s2: 00000000 s3: 00000000  
4: 00000000 s5: 00000000 s6: 00000000 s7: 00000000 s8: 00000000  
9: 00000000 s10: 00000000 s11: 00000000 t3: 00000000 t4: 00000000  
5: 00000000 t6: 00000000  
===== Ex =====  
c: 00000000 inst: 00000000  
d: 00 rs1: 00 rs2: 00 rs1_val: 00000000 rs2_val: 00000000 reg_wen: 0  
s_imm: 0 imm: 00000000 forward_rs1: 00000000 forward_rs2: 00000000  
em_wen: 0 mem_ren: 0 is_branch: 0 is_jal: 0 is_jalr: 0  
s_auipc: 0 is_lui: 0 alu_ctrl: 0 cmp_ctrl: 0  
===== Ma =====  
c: 00000000 inst: 00000000  
d: 00 reg_wen: 0 mem_i_data: 00000000 alu_res: 00000000  
em_wen: 0 mem_ren: 0 is_jal: 0 is_jalr: 0  
===== Wb =====  
c: 00000000 inst: 00000000  
d: 00 reg_wen: 0 reg_i_data: 00000000
```

- 取指阶段信号 (If): 包含 `inst` 字段。
- 译码阶段信号 (Id): 包含 `ra`, `sp`, `gp`, `tp`, `tl`, `t2`, `s0`, `s1`, `al`, `a2`, `a3`, `a4`, `a6`, `a7`, `s2`, `s3`, `s5`, `s6`, `s7`, `s8` 等字段。
- 执行阶段信号 (Ex): 包含 `rs1`, `rs2`, `rs1\_val`, `rs2\_val`, `reg\_wen`, `imm`, `forward\_rs1`, `forward\_rs2`, `em\_wen`, `mem\_ren`, `is\_branch`, `is\_jal`, `is\_jalr`, `s\_auipc`, `is\_lui`, `alu\_ctrl`, `cmp\_ctrl` 等字段。
- 访存阶段信号 (Ma): 包含 `reg\_wen`, `mem\_i\_data`, `alu\_res` 等字段。
- 写回阶段信号 (Wb): 包含 `reg\_wen`, `reg\_i\_data` 等字段。

# 测试程序参考：

## □ 方案一：无冒险的流水线测试 (p.mem)

```
#baseAddr 0000
main:    addi x1,x0,0x1      #x1 = 0x1
          addi x2,x0,0x1      #x2 = 0x1
          addi x3,x0,0x1      #x3 = 0x1
          addi x4,x0,0x1      #x4 = 0x1
          lw x5,0x8(x0)       #x5 = 0x80000000
          add x6,x1,x1        #x6 = 0x2
          xor x7,x1,x2        #x7 = 0
          sub x8,x2,x1        #x8 = 0
          lw x9,0x5c(x0)       #x9 = 0xFFFFFFFF
          and x10,x4,x3        #x10= 0x1
          sw x5,0x4(x0)        #mem(1)=
                                0x80000000
          slt x11,x6,x5        #x11= 0x1
          xori x12,x7,0xAA     #x12= 0xAA
          srl x13,x5,x1        #X13=0x40000000
          andi x14,x8,0x1       #x14= 0x1
          or x15,x9,x3         #x15=0xFFFFFFFF
          add x16,x10,x10       #x16= 0x2
          xor x17,x11,x8        #x17= 0x1
          lw x18,0x4(x0)        #x18=0x80000000
```

```
slt x19,x12,x4      #x19= 0
srl x20,x13,0x1      #x20= 0x20000000
and x21,x14,x6      #x21= 0
sub x22,x5,x1        #x22= 0x7FFFFFFF
addi x23,x10,0x1     #x23= 0x3
or x24,x16,x9        #x24= 0xFFFFFFFF
xor x25,x19,x11      #x25= 0x1
andi x26,x20,0xFF     #x26= 0x200000FF
add x27,x18,x3        #x27= 0x80000001
srl x28,x20,x2        #x28= 0x10000000
ori x29,x19,0xAF      #x29= 0xAF
add x30,x20,x1        #x30= 0x20000001
lw x31,0x8(x0)       #x31= 0x80000000
jal x0,main
add x0,x0,x0
add x0,x0,x0
add x0,x0,x0
```

执行顺序如何？

# 测试程序参考：

## □ 方案二： 有冒险的流水线测试(h.mem)

```
#baseAddr 0000
main:    addi x0,x0,0x0
          addi x1,x0,0x1      #x1 = 0x1
          addi x2,x0,0x1      #x2 = 0x1
          addi x3,x0,0x1      #x3 = 0x1
          addi x4,x0,0x1      #x4 = 0x1
          lw x5,0x8(x0)       #x5 = 0x80000000
          add x6,x5,x1        #x6 = 0x80000001
          xor x7,x1,x2        #x7 = 0
          sub x8,x1,x7        #x8 = 0x1
          lw x9,0x5c(x0)       #x9 = 0xFFFFFFFF
          and x10,x4,x3       #x10= 0x1
          sw x5,0x4(x0)  #mem(1)=0x80000000
          slt x11,x6,x5       #x11= 0x0
          xori x12,x7,0xAA     #x12= 0xAA
          beq x3,x8,loop1
          addi x0,x0,0x0
          add x0,x0,x0
          srl x13,x5,x1       #x13= 0x40000000
          andi x14,x8,0x1      #x14= 0x1
          or x15,x9,x3         #x15= 0xFFFFFFFF
          add x16,x10,x10      #x16= 0x2

loop1:
          xor x17,x11,x8      #x17= 0x1
          lw x18,0x4(x0)       #x18= 0x80000000
          slt x19,x12,x4       #x19= 0
          srl x20,x13,0x1       #x20= 0x20000000
          and x21,x14,x10      #x21= 0x1
          bne x14,x12,loop2
          addi x0,x0,0x0
          loop2:sub x22,x5,x1  #x22= 0xFFFFFFFF
          addi x23,x10,0x1      #x23= 0x2
          or x24,x16,x9        #x24= 0xFFFFFFFF
          xor x25,x19,x11      #x25= 0x0
          andi x26,x20,0xFF     #x26= 0x200000FF
          add x27,x18,x3        #x27= 0x80000001
          srl x28,x20,x2        #x28= 0x10000000
          ori x29,x19,0xAF      #x29= 0xAF
          add x30,x20,x1        #x30= 0x20000001
          lw x31,0x8(x0)
          jal x0,main
          addi x21,x21,0x1
          addi x23,x23,0x1
          adid x25,x25,0x1
```

与之前相比  
执行结果如何？

# 设计测试记录表格

---

- ALU指令测试结果记录
  - 自行设计记录表格

---

 **END**